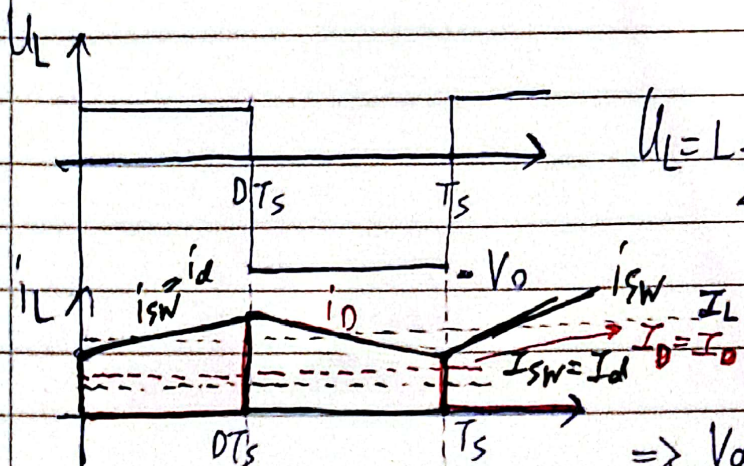


$$t_{ON}: u_L = V_d$$

$$t_{OFF}: u_L = -V_o$$


$$i_D = i_C + i_O$$



$$u_L = L \frac{\Delta I}{\Delta t} \begin{cases} \text{ON} \rightarrow V_d = L \frac{\Delta I_L}{D \cdot T_s} \\ \text{OFF} \rightarrow -V_o = L \frac{-\Delta I_L}{(1-D)T_s} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} V_d \cdot D &= L \frac{\Delta I_L}{T_s} \\ V_o(1-D) &= L \frac{\Delta I_L}{T_s} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_d} = \frac{D}{1-D}}$$

Οριακή κατάσταση

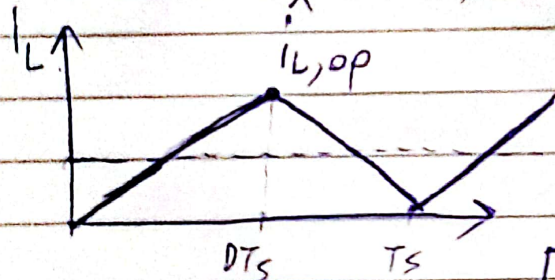


$$\Delta I_L = \hat{i}_{L,op} = 2 \cdot I_{L,op} = \frac{V_d \cdot D}{L} T_s = \frac{V_o(1-D)}{L} T_s$$

Έστω  $V_o = \text{ααθ.}$   $\Rightarrow$

$$\boxed{I_{L,op} = \frac{V_o(1-D)}{2L \cdot f_s}}$$

## Κατάσταση Απενεχούς Αγωγής

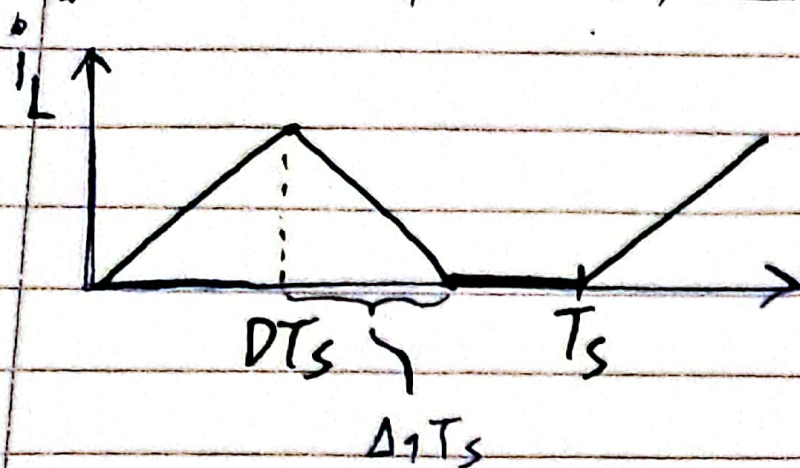

$$t_{\text{OFF}} : -V_0 = L \frac{-\Delta I_L}{\Delta t T_s}$$

$$\text{Άρα } \frac{V_0}{V_{\text{d}}} = \frac{D}{\Delta t}$$