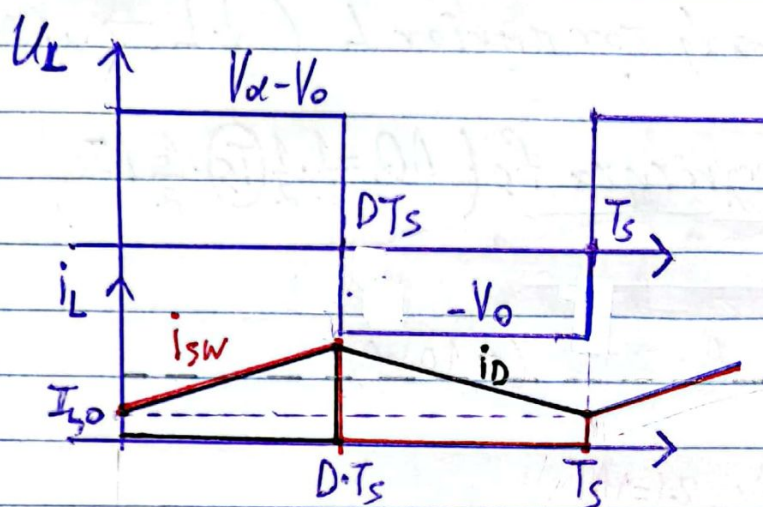


$$t_{ON}: u_L = V_d - V_o$$

$$t_{OFF}: u_L = -V_o$$

— : ON SW

--- : OFF SW




$$D < 1$$

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$


$$I_L = I_o$$

$$\begin{aligned} t_{ON}: V_d - V_o &= L \frac{\Delta I_L}{D \cdot T_s} \Rightarrow (V_d - V_o) D = \frac{L \Delta I_L}{T_s} \\ t_{OFF}: -V_o &= L \frac{-\Delta I_L}{(1-D) T_s} \Rightarrow V_o (1-D) = \frac{L \Delta I_L}{T_s} \end{aligned} \quad \Rightarrow$$
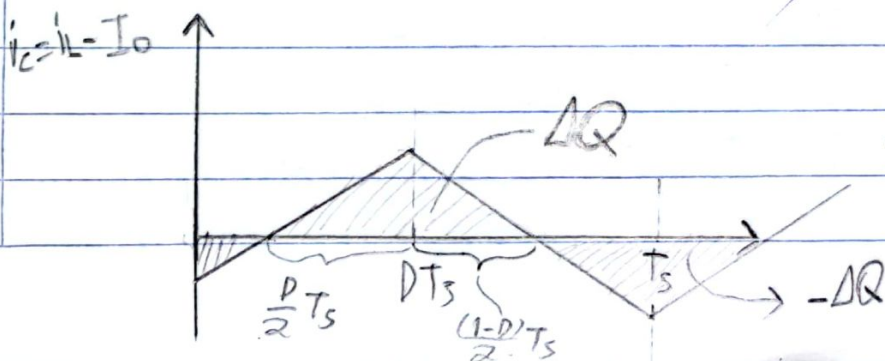
$$\Rightarrow (V_d - V_o) \cdot D = V_o (1-D) \Rightarrow V_d D - V_o D = V_o - V_o D \Rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_d} = D}$$


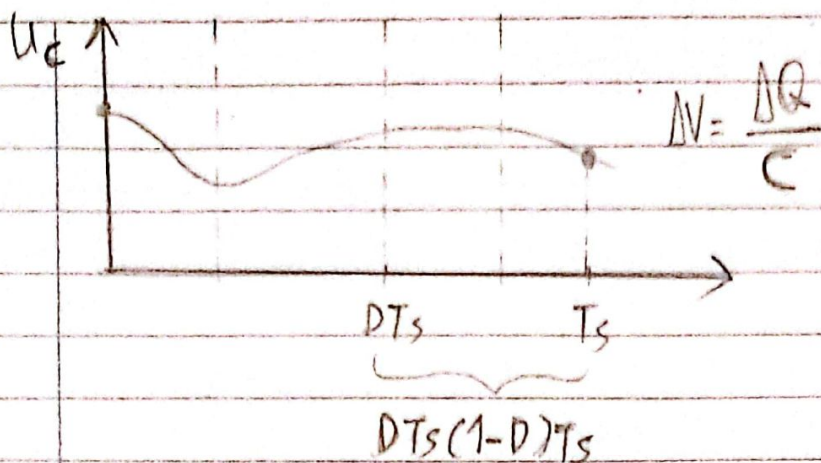
$$\Delta Q = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} T_s \cdot \frac{\Delta I_L}{2} = \frac{T_s \cdot \Delta I_L}{8}$$




• Σε έναν DC/DC μετατροπέα, η κηράτωση της τάσης εξόδου επηρεάζεται από:

- Τη χωρητικότητα του πυκνωτή C ($\Delta V = \frac{\Delta Q}{C}$)
- Την αυτεπαγωγή του πηνίου L ($\downarrow L \rightarrow \downarrow$ κηράτωση)
- Την διακοπτική συχνότητα f_s ($\Delta Q = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} (T_s) \cdot \frac{1}{2} \Delta I_L$)

$V_d = 40V, f_{sw} = 1kHz, D = 0,5$

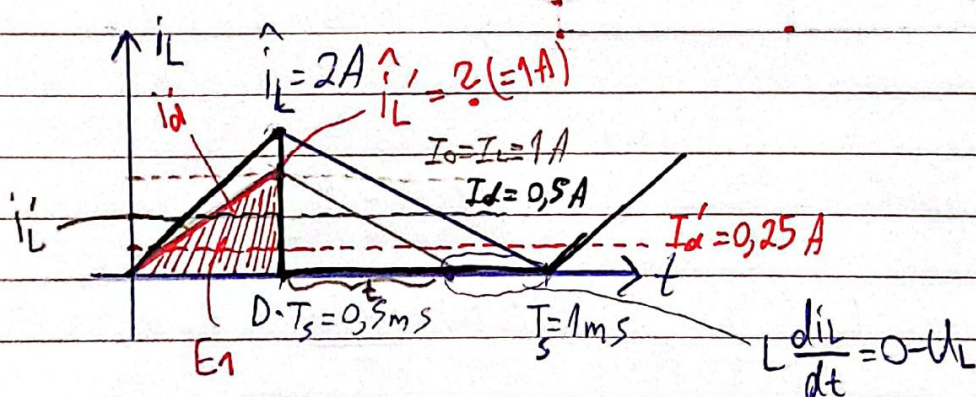$V_o = 20V, L = 5mH, P_o = 20W$ ($\approx 10W$)



$$U_L = L \frac{\Delta I_L}{\Delta t} \Rightarrow \Delta I_L = (V_d - V_o) \cdot \frac{1}{L} \cdot D \cdot T_s$$

(ton)

$$\Delta I_L = (40V - 20V) \cdot \frac{1}{5 \cdot 10^{-3}H} \cdot 0,5 \cdot 10^{-3}s$$

$$\Delta I_L = 2A, I_L = I_o = \frac{P_o}{V_o} = \frac{20W}{20V} = 1A$$

$$I_d = \frac{P_d}{V_d} = 0,5A$$


$$I_d = \frac{P_o'}{V_d} = \frac{10W}{40V} = \underline{\underline{0,25A}}$$

$$E_1 = \frac{1}{2} D T_s \cdot \hat{i}_L', \quad I_d = \frac{E_1}{T_s} \Rightarrow I_d = \frac{1}{2} D T_s \cdot \frac{\hat{i}_L'}{T_s} \Rightarrow \hat{i}_L' = \frac{2I_d}{D} = \frac{2 \cdot 0,25A}{0,5} = 1A$$

$$\Delta I_L = \hat{i}_L' = \frac{V_d - V_o}{L} D T_s \Rightarrow V_d - V_o = \frac{L \cdot \hat{i}_L'}{D T_s} \Rightarrow V_o = 40V - \frac{5 \cdot 10^{-3} H \cdot 1A}{0,5 \cdot 10^{-3} s} = 30V$$

$$t_{off} : -V_o = L \cdot \frac{-\Delta I_L}{t} \Rightarrow t = 5 \cdot 10^{-3} H \frac{1A}{30V} = \frac{1}{6} \cdot 10^{-3} s = 0,167ms$$

-30V

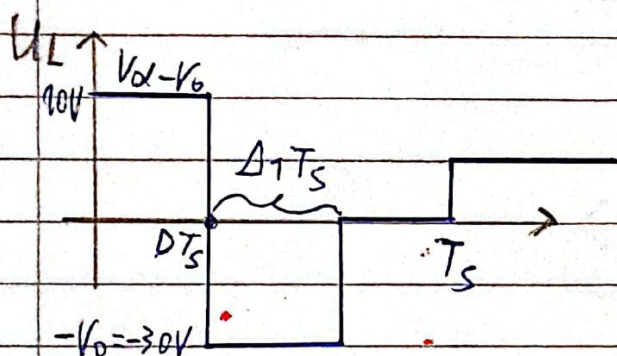


$$\frac{V_o}{V_d} = \frac{D}{D + \Delta_1} \quad (\text{για Κ.Α.Α.})$$


$$\frac{V_o}{V_d} = D \quad (\text{για Κ.Σ.Α.})$$

Τάση εισόδου $V_d = 40V$, $L = 1mH$, $C = 0,1mF$


Α.Σ: $I_{L0} = 0A$ και $V_{C0} = 0V$

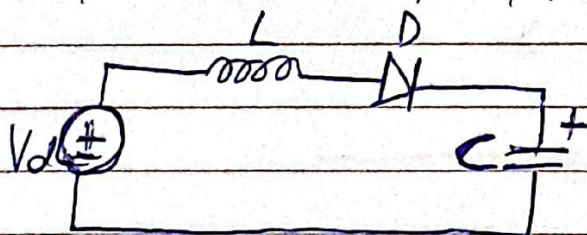Η τάση του πυκνωτή στη μόνιμη κατάσταση = ? ($= 2V_d$)




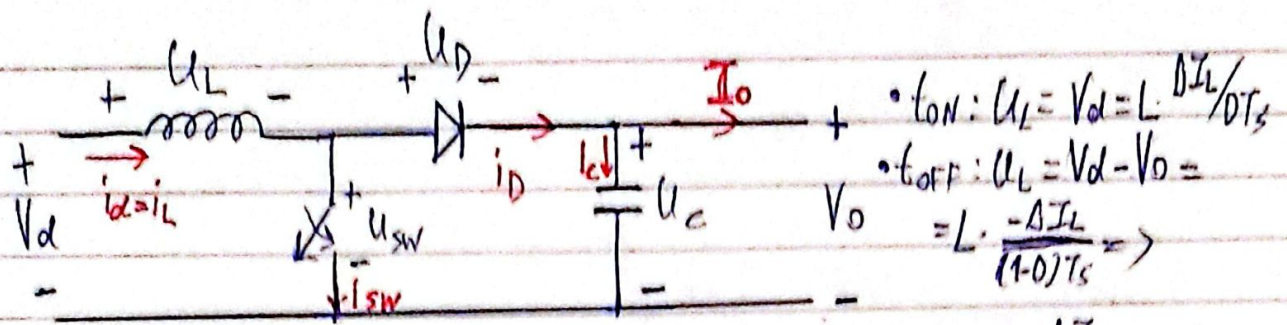
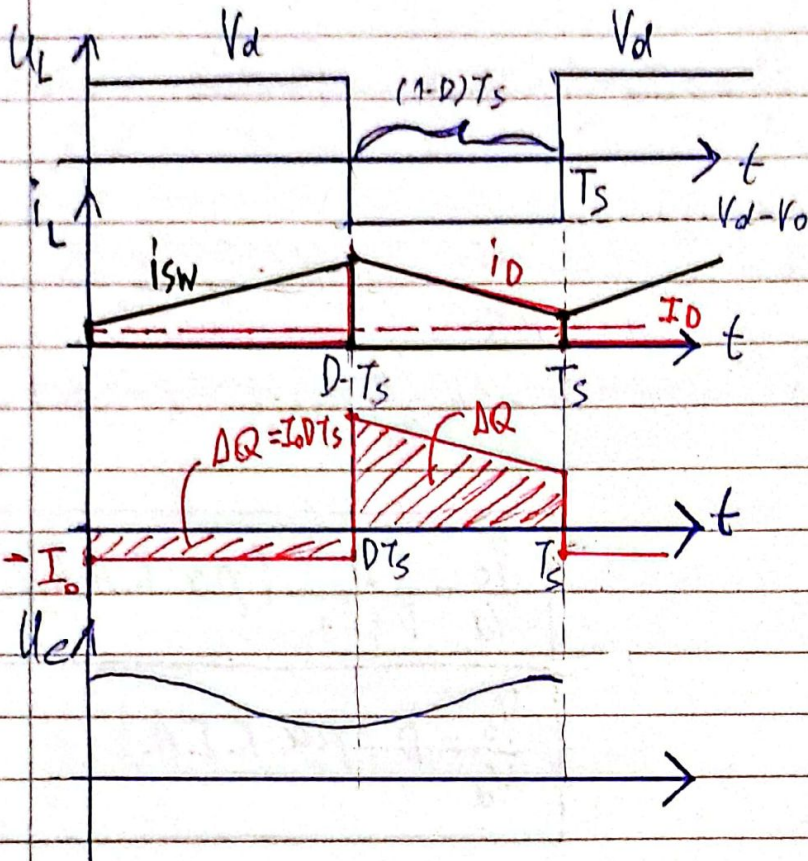
$$\Rightarrow (V_d - V_o)(D - 1) = L \frac{\Delta I_L}{T_s}$$



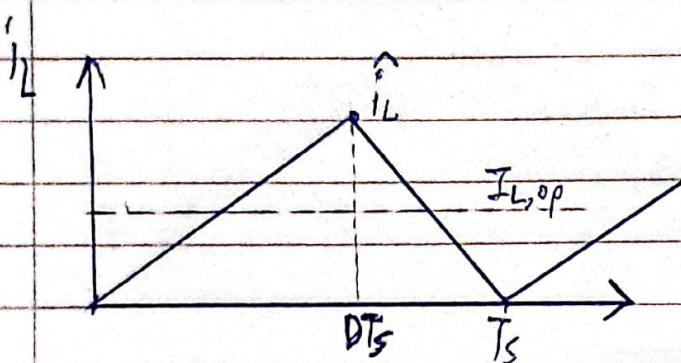Από $V_d \cdot D = V_d \cdot D - V_o \cdot D + V_o$
 $\Rightarrow V_d = V_o(1 - D) \Rightarrow \frac{V_o}{V_d} = \frac{1}{1 - D}$



οριακή κατάσταση
κ.ΣΑ - κ.Α.Α.

$$\hat{I}_L = 2 \cdot I_{L,op} = 2 I_{d,op}$$

$$U_L = L \frac{\Delta I_L}{\Delta t} = \hat{I}_L - 0 \Rightarrow \hat{I}_{L,op} = \frac{V_d}{L} D \cdot T_s$$

$$V_d = V_o(1 - D)$$

$$I_{d,op} = I_{L,op} = \frac{1}{2} \frac{V_d \cdot T_s}{L} \cdot D = \frac{1}{2} \frac{V_o T_s}{L} D(1 - D)$$

A_v V_o : παθητική

$$I_{L,op} = \frac{1}{2} \frac{V_o T_s}{L} D(1-D) \Rightarrow \boxed{I_{L,op}(D) = \frac{V_o T_s}{2L} (1-D)D}$$

$$\{D(1-D)\}_{\max} = \frac{1}{4} \text{ για } D = \frac{1}{2}$$

