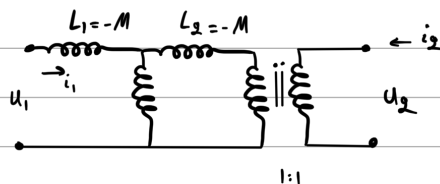



$$n = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$$

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$




$$Z_{in} = n^2 Z_L$$




Σαδιο εφέδου με πύση

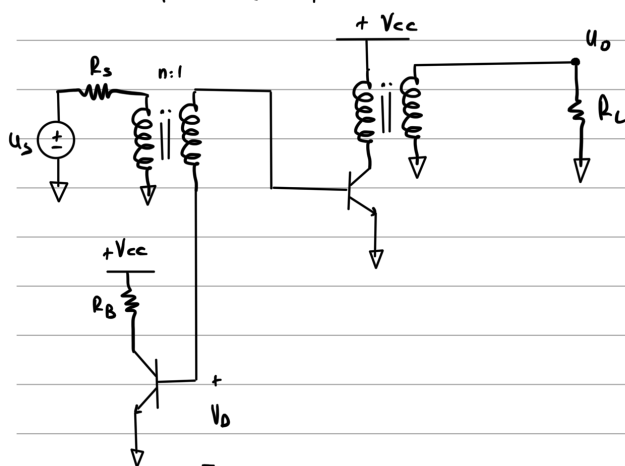

dc ισοδύναμο


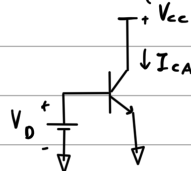


ac + dc ισοδύναμο

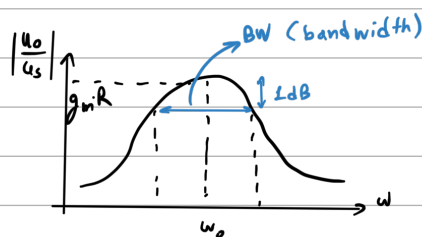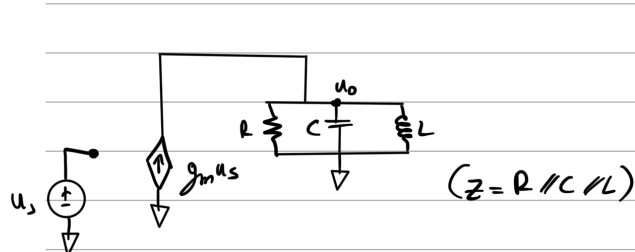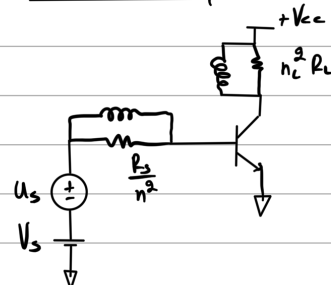

$$u_o = g_m u_s Z \rightarrow \frac{u_o}{u_s} = g_m Z \frac{u_s}{n_1}$$

CE με συνεχισμένο πορεία

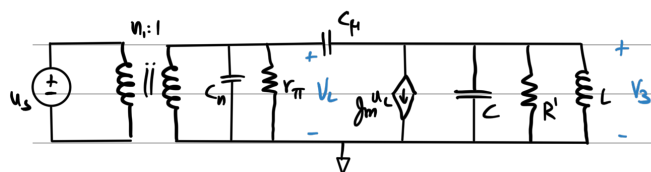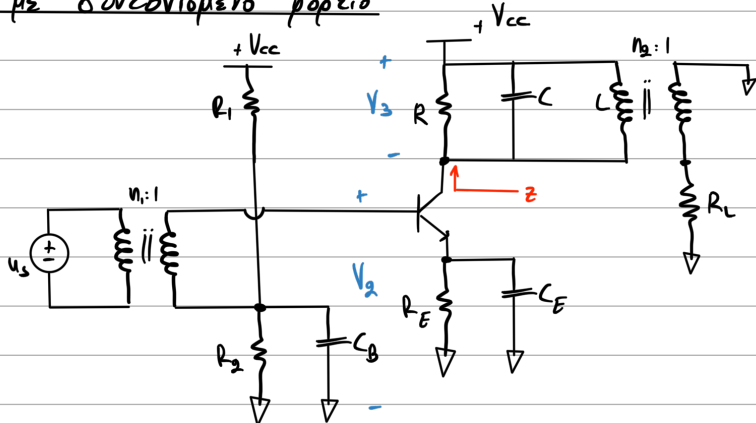

$$R' = R // n_1^2 R_L$$

$$V_3 = -g_m V_2 \cdot Z = -g_m \frac{V_3}{n_1} Z \rightarrow \frac{V_3}{V_1} = -\frac{g_m Z}{n_1}$$