

$$u_x = \frac{i_1}{g_{d2}} + \frac{i_x}{g_{d1}}$$




$$\begin{cases} i_x = i_1 - g_{m2} u_y \\ u_y = \frac{i_x}{g_{d1}} \end{cases} \rightarrow i_1 = i_x + \frac{g_{m2}}{g_{d1}} i_x = i_x \left(1 + \frac{g_{m2}}{g_{d1}} \right)$$


$$u_x = \frac{i_x}{g_{d2}} \left(1 + \frac{g_{m2}}{g_{d1}} \right) + \frac{i_x}{g_{d1}} \rightarrow g_x^{-1} \equiv \frac{u_x}{i_x} = \frac{1 + \frac{g_{m2}}{g_{d1}}}{g_{d2}} + \frac{1}{g_{d1}} = \frac{g_{d1} + g_{m2} + g_{d2}}{g_{d1} \cdot g_{d2}} \approx$$

$$\approx \frac{g_{m2}}{g_{d1} \cdot g_{d2}} = \left(\frac{g_{d1}}{g_{m2}/g_{d2}} \right)^{-1}$$


$$A_{\text{cascode}} = \frac{-g_m}{g_x + g_y} \Rightarrow \text{Ainverter}$$

Έντροπος κασκοδικός ενδοχυσός

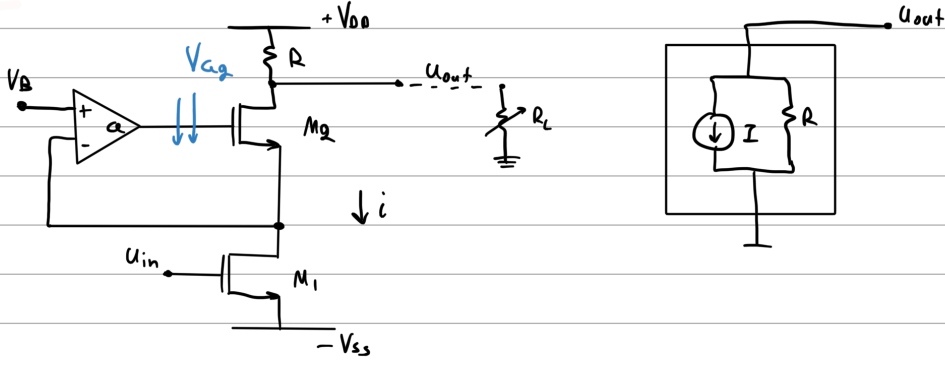
$$u_{out} \uparrow \rightarrow i \uparrow (= I_{D1} = I_{D2}) \rightarrow V_{DS1} \uparrow \rightarrow V_{D1} \uparrow$$



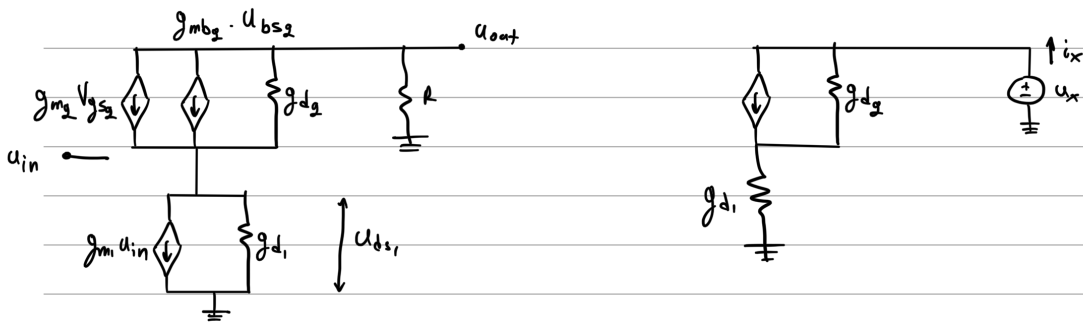
$$\rightarrow V_{C2} \downarrow \rightarrow V_{C32} \downarrow \rightarrow I_{D2} \downarrow (= i)$$

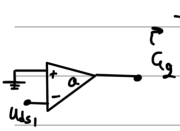
$$u_{gs_1} = u_{g_2} - u_{s_2} = -a u_{ds_1} - u_{ds_1} = -(a+1) u_{ds_1}$$



$$g_{out} \approx \frac{g_{d1}}{(a+1) g_{m2} / g_{d2}}$$

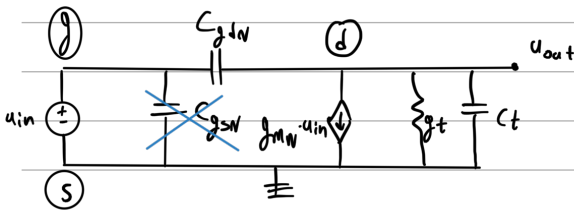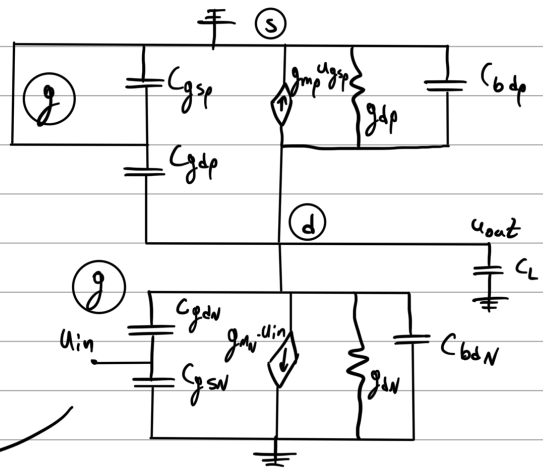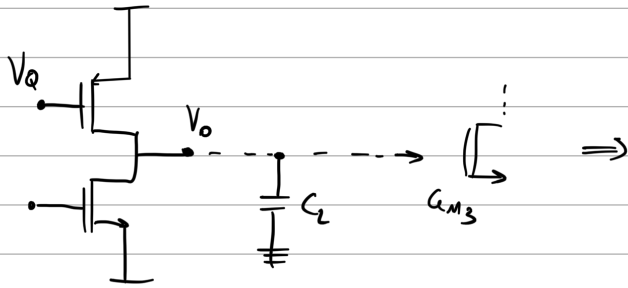
active csc. \leftarrow passive csc. \leftarrow analog inverter



$$g^t = g_{DN} + g_{DP}$$

$$C_t = C_{gdp} + C_d + C_{bdN} + C_{bdp}$$

$$Z_L = g_{t//}(t$$

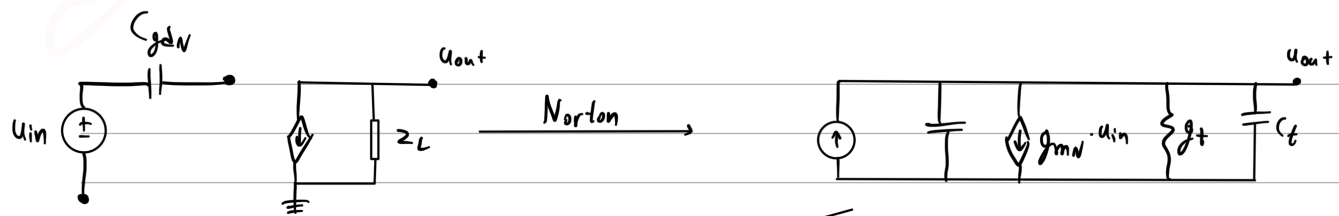

$$C_t' = C_t + C_{gdN}$$

$$A(s) = \frac{-g_{mN} - s C_{gin}}{g_t + s C_t'}$$