

\* Συνέχεια προηγούμενου παραδείγματος \*


$$g_m = 2 \sqrt{k' \left( \frac{W}{L} \right) I_{O5}} \quad , \quad g_d = \frac{I_0}{V_A}$$

$$g_{d3} = g_{d4} = g_{d5} = g_{d6} = 355,56 \text{ mA/V}$$


$$g_{m3} = 39,87 \text{ } \mu\text{A/V}$$

$$g_{m6} = 39,19 \text{ } \mu\text{A/V}$$
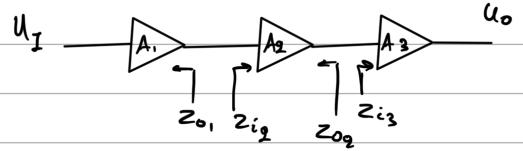
$$g_{m8} = 2,993 \cdot 10^{-4} \text{ A/V}$$



$$A_0 = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 = \frac{-g_{m3}}{g_{d3} + g_{d4}} \cdot \frac{-g_{m6}}{g_{d6} + g_{d5}} \cdot 1 \quad (A_V \text{ BJT: } A = A(s))$$

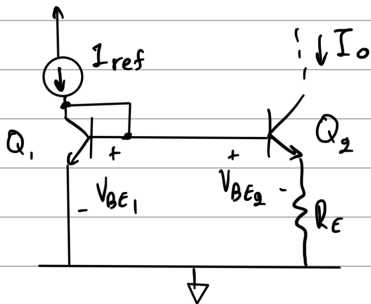Πηγή ρεύματος Wildar

$$V_{BE1} = V_T \ln \left( \frac{I_{res}}{I_S} \right)$$

$$V_{BE1} = V_{BE2} + I_0 R_E$$


$$V_{BE2} = V_T \ln \left( \frac{I_0}{I_S} \right)$$

$$I_0 R_E = V_T \ln \left( \frac{I_{res}}{I_0} \right)$$

$$V_{BE1} = V_{BE2} = V_T \ln \left( \frac{I_{res}}{I_0} \right)$$

Παράδειγμα

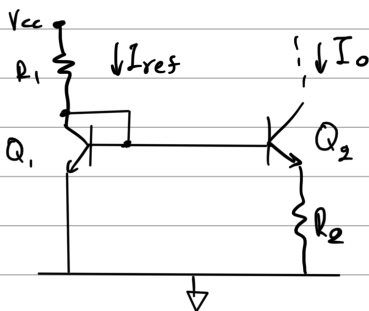
$$V_{CC} = 5V, \quad R_1 = 4,3k\Omega, \quad I_0 = 5\mu A, \quad R_2 ?$$



$$I_{res} = \frac{5 - 0,7}{4,3k} = 1mA$$

$$V_T \ln \frac{I_{res}}{I_0} = 26mV \cdot \ln \left( \frac{1mA}{5\mu A} \right) = 137mV$$
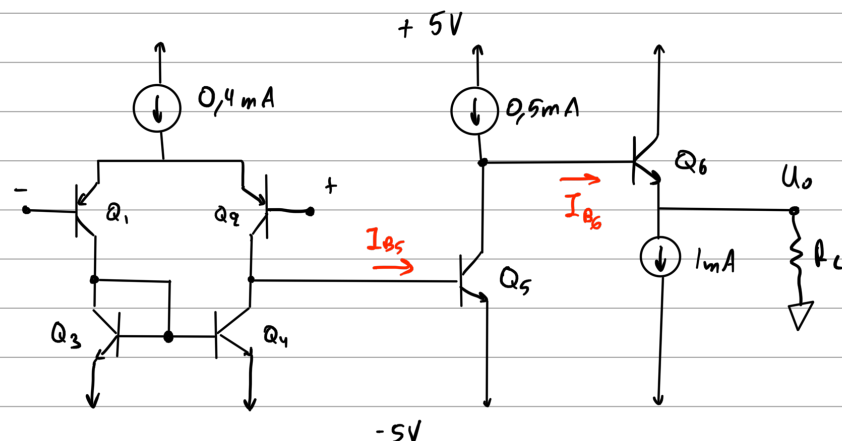
$$I_0 R_2 = 137mV \rightarrow R_2 = 27,4k\Omega$$



$$\text{Δίνονται: } |V_{BE}| = 0,7V$$


$$\beta = 100$$

$$r_o \rightarrow \infty$$

α) Να υπολογιστούν τα  $I_E$  για μηδ. σήμα εισόδου και για μηδ. σήμα εξόδου


β) Το κέρδος  $A_0$  για  $R_L = 1k\Omega$

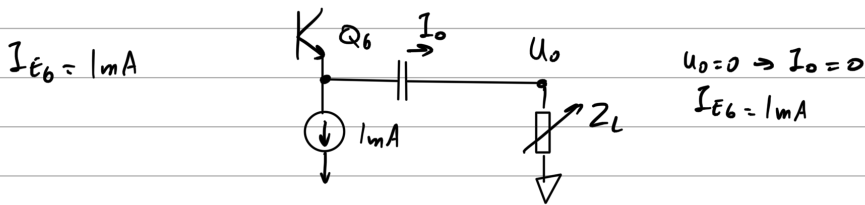a)  $I_{E1} = I_{E2} = 0,2 \text{ mA}$      $I_{E3} = I_{E3} = 0,2 \text{ mA}$      $I_{E5} = 0,5 \text{ mA}$



β) 1° σκάδιο:
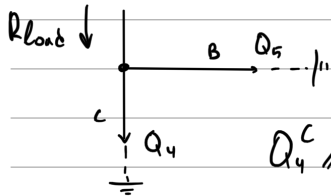
$$A_1 = \frac{U_{b5}}{U_{i3}} = -G_m \cdot R_{load}, \quad G_m = g_{m1} = g_{m2} = \frac{I_{c1}}{V_T} = 8 \text{ mA/V}$$




$$R_{load} \approx r_{\pi 5} \parallel r_{o4}^{\infty} = \frac{\beta}{g_{m5}} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$A_1 = -40 \text{ V/V}$$

2° σκάδιο:
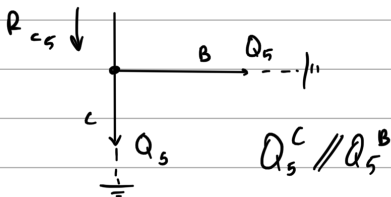
$$A_2 = \frac{U_{c5}}{U_{b5}} = -g_{m5} \cdot R_{c5}$$



$$R_{c5} = r_{o5}^{\infty} \parallel R_{in}^{(3)} = (\beta+1)(r_{e5} + R_L) = 103,5 \text{ k}\Omega$$

$$A_2 = -2.070 \text{ V/V}$$


3° σκάδιο:

$$A_3 = \frac{U_o}{U_{c5}} = \frac{R_L}{R_L + r_{e6}} = 0,976 \text{ V/V}$$

$$A = AC(f) = \begin{cases} |AC(f)| \\ \angle AC(f) \end{cases}$$

$$A_0 = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \approx 80.700 \text{ V/V}$$

## Ενισχυτές Ισχύος

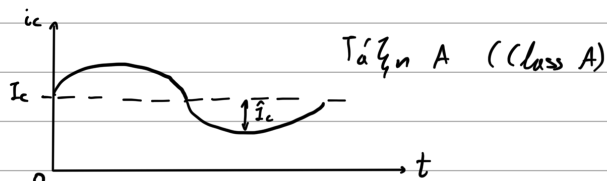

- (+) ο πλέον γραμμικός ενισχυτής
- (-) υψηλότερη κατανάλωση

