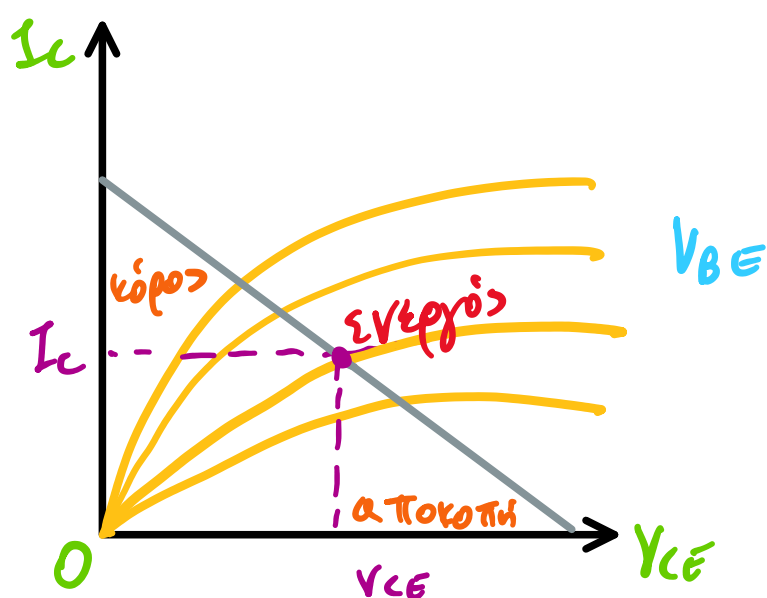


Βρόχος εισόδου: $V_{BB} - V_{BE} = I_B R_B \Rightarrow I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$


Βρόχος εξόδου: $V_{CC} - V_{CE} = I_C R_C \Rightarrow V_{CE} = V_C - I_C R_C$



$$V_{CC} - V_{CE} = I_C R_C$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$
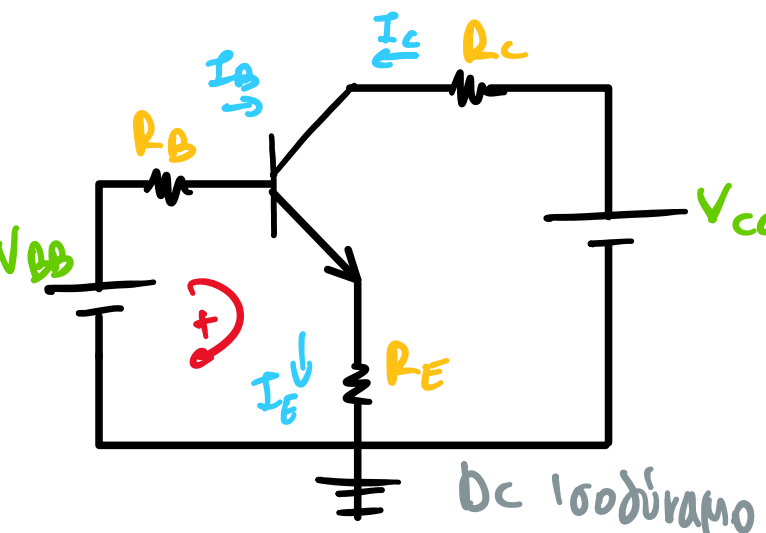
$$I_C = -\frac{V_{CE}}{R_C} + \frac{V_{CC}}{R_C}$$



$$V_{BB} - V_{BE} = I_B R_B + I_E R_E$$





$$I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E}$$

$$V_{CC} - V_{CE} = I_C R_C + I_E R_E$$

$$I_E = \alpha I_C$$
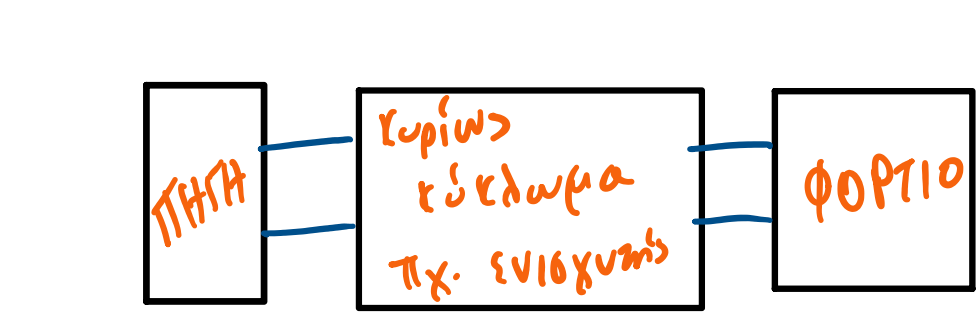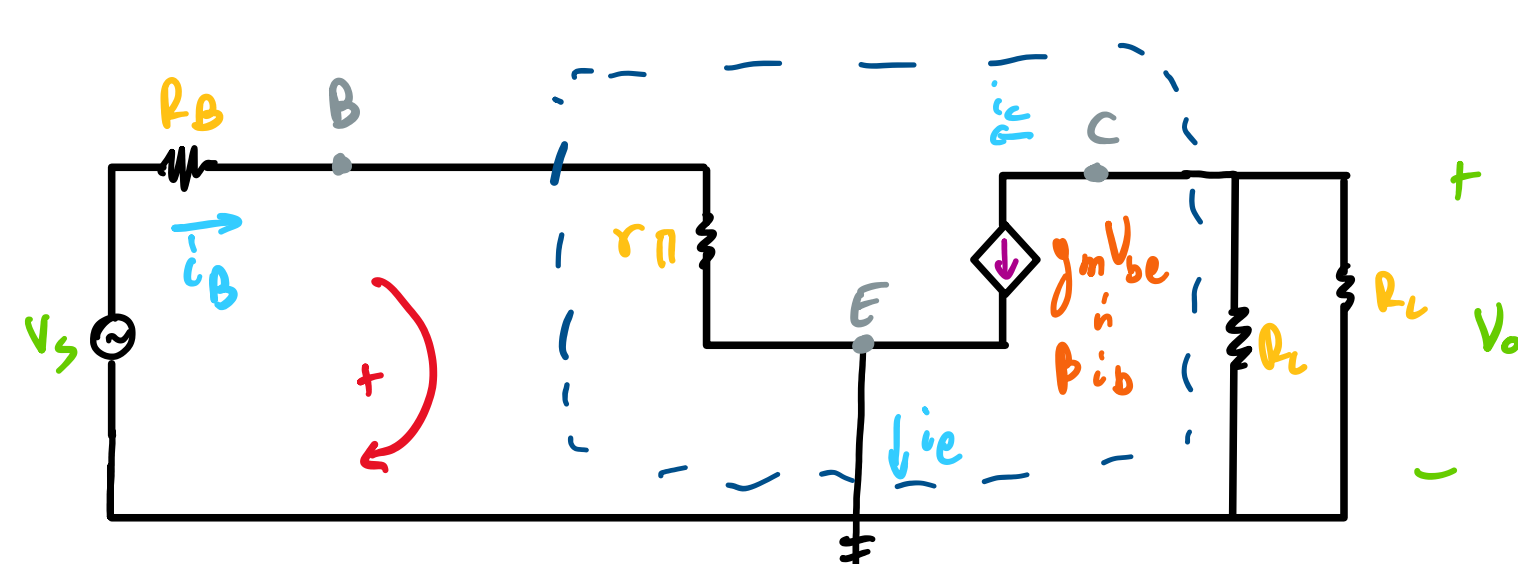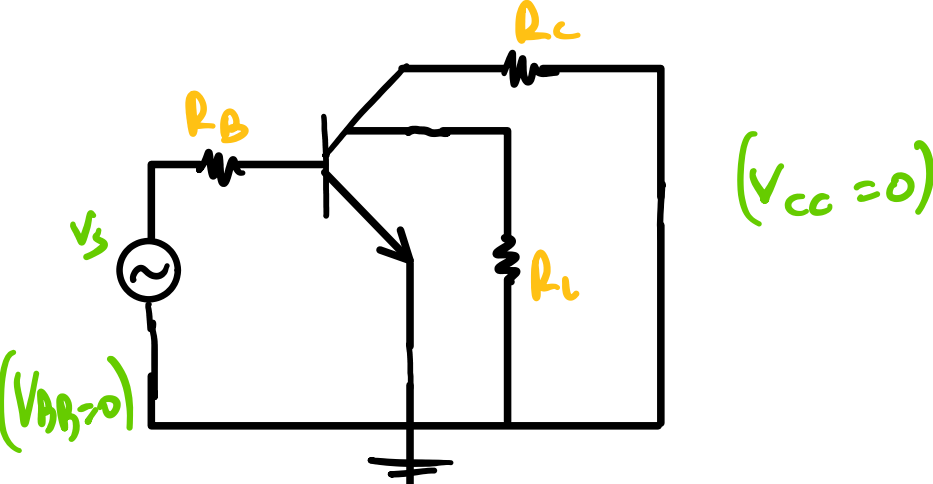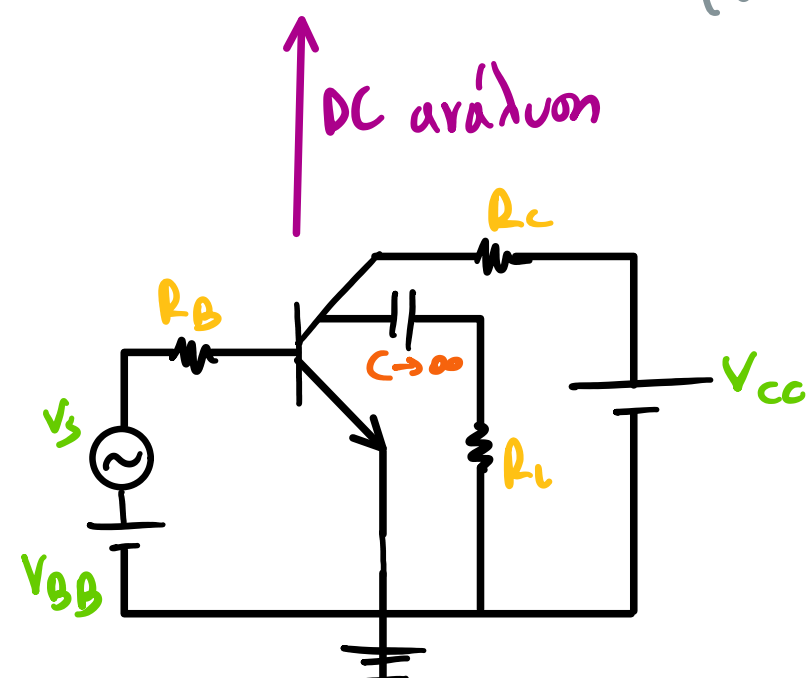
$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \Rightarrow I_E = \frac{\beta + 1}{\beta} I_C$$



$$V_{ce} = V_o = -\beta i_b (R_C \parallel R_L)$$

$$V_s = i_b (R_B + r_{\pi})$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = \frac{-\beta (R_C \parallel R_L)}{R_B + r_{\pi}}$$

