

$L = 100 \text{ nm}$
 $C_{gs} = 1 \text{ pF}$
 $t_{ox} = 8 \text{ nm}$
 $V_{gs} = 10 \text{ mV}$
 $\epsilon_{ox} = 4 \epsilon_0$
 $\mu_n = 450 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
 $i_d = 5 \text{ mA}$
 $\epsilon_0 = 8.85 \text{ pF/m}$
 $r_o = 1 \text{ k}\Omega$


α) Στην περιοχή κορεσμού ισχύει: $C_{gs} = \frac{2}{3} W L C_{ox} \Rightarrow$
 $\Rightarrow W = \frac{3}{2} \frac{C_{gs}}{L \cdot C_{ox}}$
 $C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{4 \epsilon_0}{t_{ox}} = \dots$
 $\Rightarrow W = 3.389 \mu\text{m} \approx 3.390 \mu\text{m}$

β) Είναι $g_m = \frac{\mu_n C_{ox} W}{L} V_{ov} \Rightarrow V_{ov} = \frac{g_m L}{\mu_n C_{ox} W}$
 $g_m = \frac{i_d}{V_{gs}} = 0,5 \text{ mho}$
 $\Rightarrow V_{ov} = 74 \text{ mV}$

γ) $I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{ov}^2 \Rightarrow I_D = 18.16 \text{ mA}$

δ) $r_o = \frac{V_A}{I_D} \Rightarrow V_A = 18,6 \text{ V}$


Άσκηση

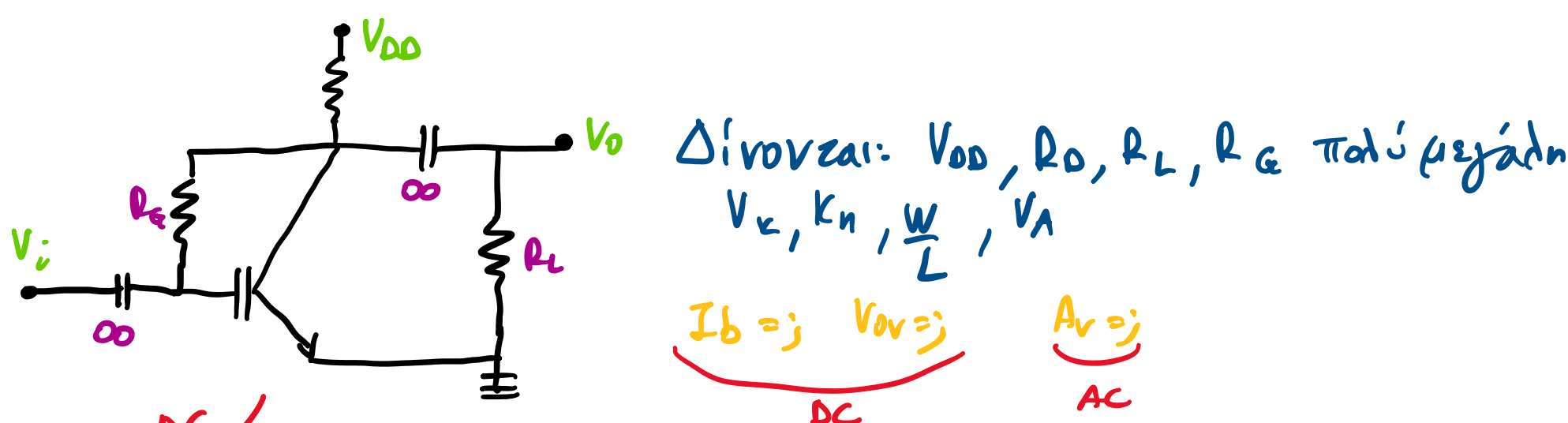

$V_{os} = V_{as}$ (γιατί $I_G = 0$)
 κορεσμός
 $I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{as} - V_k)^2$


$V_{os} = V_{DD} - I_D R_D$

AC ισοδύναμο ασθενούς σήματος

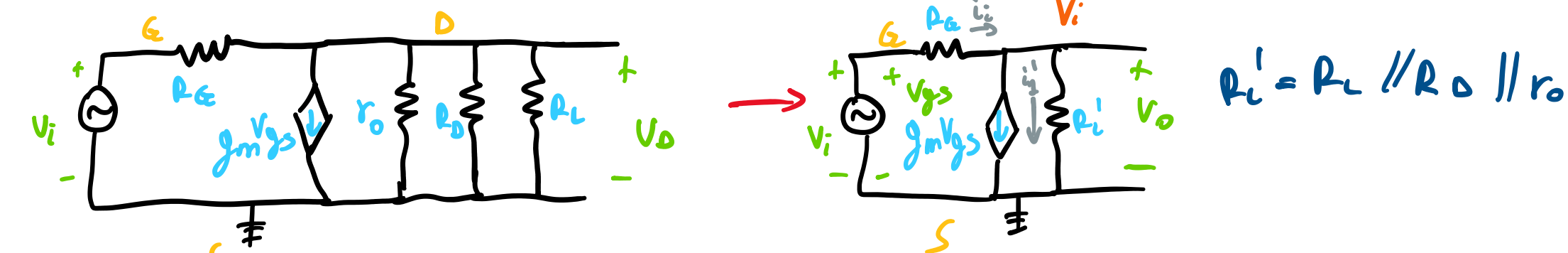


$V_o = i_L' R_i' \quad (1)$
 $i_L' = i_i - g_m V_{gs} \quad (2)$
 $i_i = \frac{V_i - V_o}{R_g} \quad (3)$
 (1) (2) (3) $A_v = -g_m R_i' \frac{1 - (1/g_m R_g)}{1 - R_i'/R_g} \approx -g_m R_i'$


Δίοδος

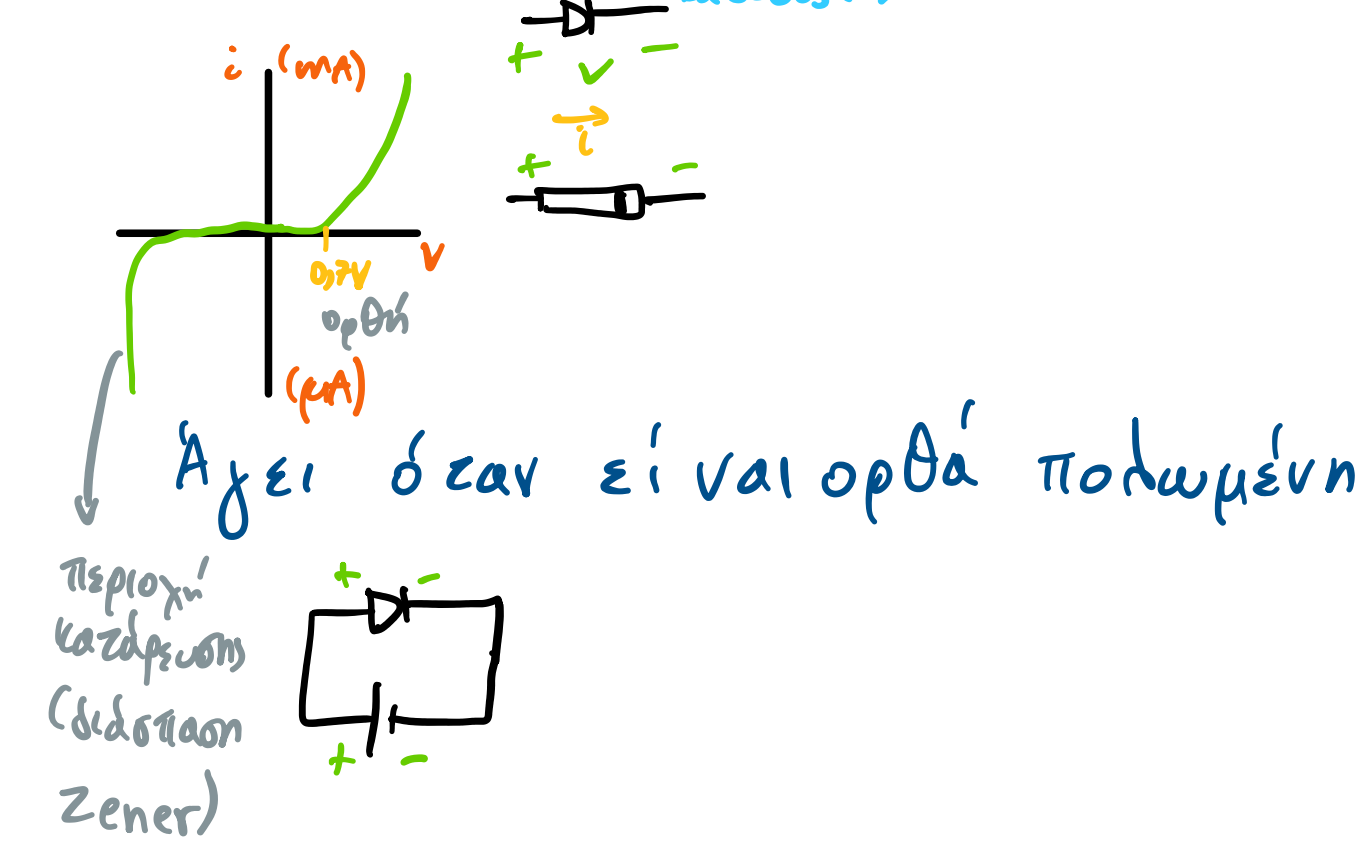

Μοντέλα Διόδου

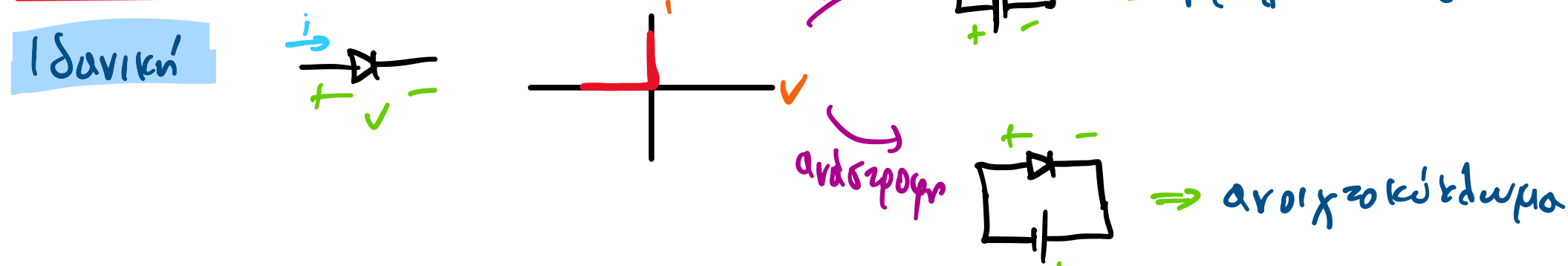

Σταθερή πτώση τάσης

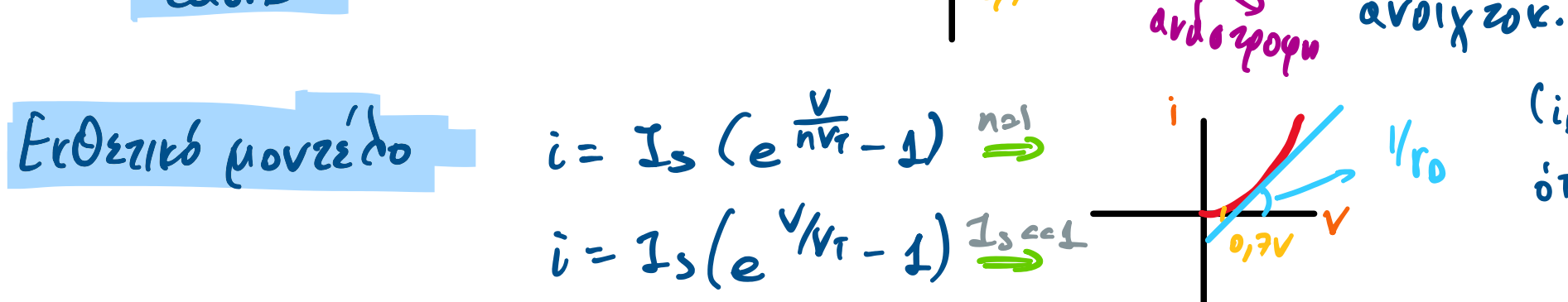

Εκθετικό μοντέλο

$i = I_s (e^{\frac{V}{nV_T}} - 1) \Rightarrow$
 $i = I_s (e^{\frac{V}{nV_T}} - 1) \xrightarrow{I_s \ll 1}$
 $i = I_s e^{\frac{V}{nV_T}}$
 \Rightarrow ορθή \Rightarrow αντιστροφή

Zener (Περιοχή κατάρρευσης ή διάσπασης)

