

$$u_{o0} = a I R_c \left(\frac{1}{1 + e^{-u_{i0}/V_T}} - \frac{1}{1 + e^{u_{i0}/V_T}} \right)$$

$$\frac{1}{1 + e^{-a}} - \frac{1}{1 + e^a} = \frac{e^{a/2}}{e^{a/2} + e^{-a/2}} - \frac{e^{-a/2}}{e^{a/2} + e^{-a/2}} = \frac{e^{a/2} - e^{-a/2}}{e^{a/2} + e^{-a/2}} = \tanh\left(\frac{a}{2}\right) \quad \text{οπότε:}$$

$$\rightarrow u_{o0} = u_{c2} - u_{c1} = a I R_c \tanh\left(\frac{u_{i0}}{2V_T}\right) \quad (u_{i0} = u_{B1} - u_{B2})$$

$$\hookrightarrow \tanh(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 - \frac{17}{315}x^7 + \dots$$

Γραμμική προσέγγιση:

$$u_{o0} \approx \frac{a I R_c}{2V_T} u_{i0} \quad \text{και αφού} \quad \frac{aI}{2} \cdot \frac{1}{V_T} = \frac{I_c}{V_T} = g_m \rightarrow u_{o0} \approx \frac{R_c}{g_m} u_{i0}$$

Αρμονική παραμόρφωση σε μη γραμμικά κυκλώματα

π.χ. MOS διαρ. ζεύγος, $i_{o0} \approx g_m u_{i0} - \frac{g_m}{8(V_{GS} - V_T)^2} u_{i0}^3$

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} i_{o0} &= b_1 u_{i0} + b_3 u_{i0}^3 \\ u_{i0} &= a \cos \omega t \end{aligned} \right\} \rightarrow i_{o0} &= b_1 a \cos \omega t + b_3 a^3 \cos^3 \omega t = b_1 a \cos \omega t + b_3 a^3 \left[\frac{3}{4} \cos \omega t + \frac{1}{4} \cos 3\omega t \right] = \\ &= \left(b_1 a + \frac{3}{4} b_3 a^3 \right) \cos \omega t + \left(\frac{1}{4} b_3 a^3 \right) \cos 3\omega t \end{aligned}$$

$$\text{Γενικά: } i_o = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot \cos(n\omega t + \phi_n)$$

$$HD_n = \frac{c_n}{c_1} \quad (\text{harmonic distortion})$$

$$\text{THD} = \frac{c_1}{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} c_n^2}} \quad \begin{matrix} \nearrow \% \\ \searrow \text{dB} \end{matrix}$$


(total HD)

$$\text{THD} \approx HD_3 = \frac{\frac{1}{4} b_3 a^3}{b_1 a + \frac{3}{4} b_3 a^3} \approx \frac{\frac{1}{4} b_3 a^3}{b_1 a} = \frac{a^2}{(V_{GS} - V_T)^2}$$


ΜΗ Αρμονική παραμόρφωση σε μη γραμμικά κυκλώματα

• Παράδειγμα: παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης (Intermodulation Distortion (IM))
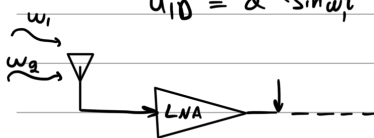
$$u_{i0} = a (\sin \omega_1 t + \sin \omega_2 t)$$






$$\begin{aligned} i_{o0} &\approx b_1 u_{i0} + b_3 u_{i0}^3 = b_1 a (\sin \omega_1 t + \sin \omega_2 t) + b_3 a^3 (\sin \omega_1 t + \sin \omega_2 t)^3 = \\ &= a' (\sin \omega_1 t + \sin \omega_2 t) + \beta (\sin 3\omega_1 t + \sin 3\omega_2 t) + \\ &\quad + \gamma [\sin(2\omega_1 - \omega_2)t - \sin(\omega_1 - 2\omega_2)t + \sin(2\omega_1 + \omega_2)t + \sin(\omega_1 + 2\omega_2)t] \end{aligned}$$

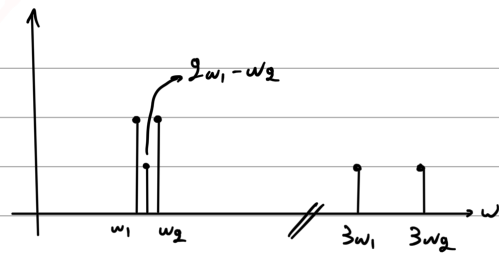

$$\bullet a' = b_1 a + \frac{9}{4} b_3 a^3 \quad \bullet g = \frac{3}{4} b_3 a^4$$

$$\bullet \beta = \frac{1}{4} b_3 a^3$$
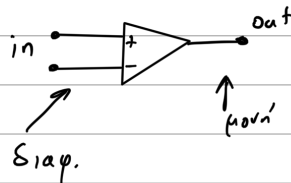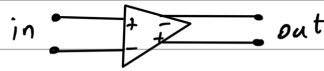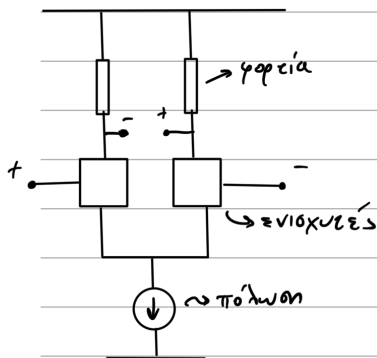
$$\bullet IM_3 = \frac{\delta}{a'} \approx \frac{3}{32} \frac{a^2}{(V_{as} - V_T)^2}$$










Διαφ. ενισχυτής με μετατροπή διαφ. σήματος σε μονή

M_2, M_4 : analog CMOS inverter

Στάδια ενίσχυσης:

① M_1, M_3 : ενισχυτής CS με διόδω ρωρείο (M_3)

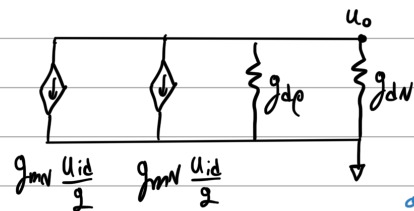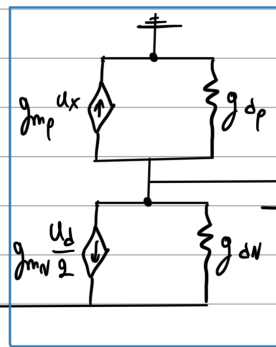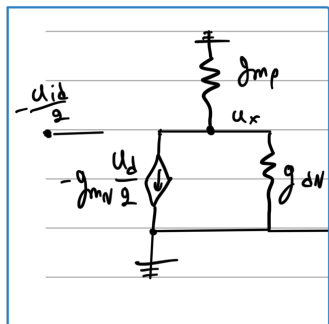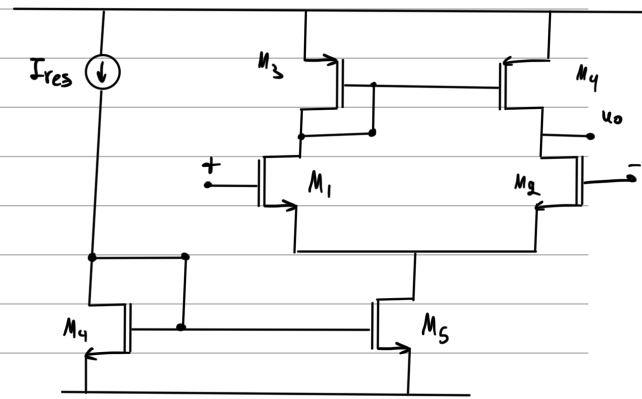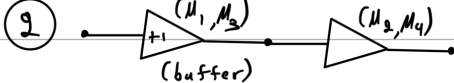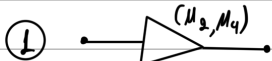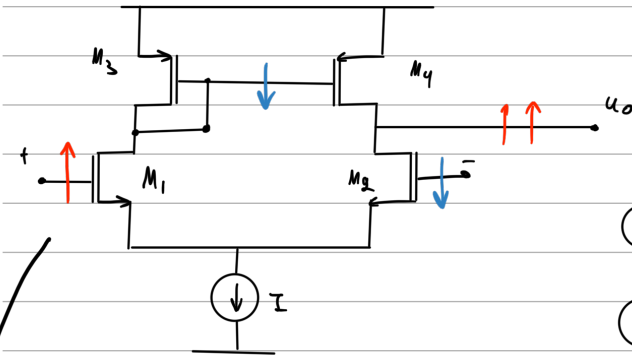② M_4, M_2 : analog CMOS inverter με είσοδο στο pmos (M_4)



analog CMOS inverter

$$u_o = \frac{-g_{mN}}{g_{dP} + g_{dN}} u_{id}$$

$$\bullet g_t = g_{dN} + g_{mP} \approx g_{mP}$$

$$\bullet u_x = \frac{-g_{mN} (-\frac{u_{id}}{2})}{g_{mP}} \approx + \frac{u_{id}}{2}$$

(ενισχυση 1ω σκαδίου ≈ 1)

