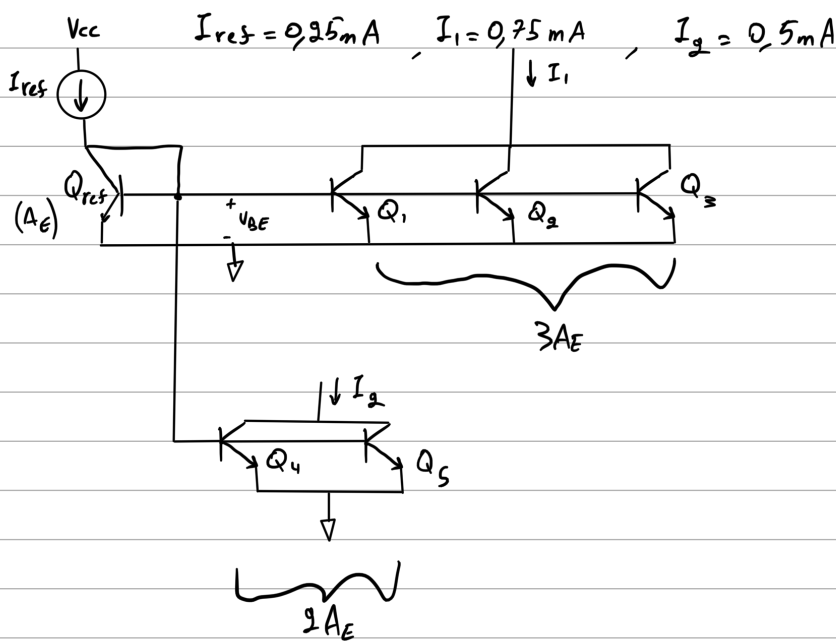


$$V_{BE} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$I_c = I_s \cdot e^{V_{BE}/V_T}$$


Παράδειγμα





$$I_{ref} = 200 \mu A \rightarrow 4A_E$$

$$I_1 = 50 \mu A \rightarrow A_E$$


$$I_g = 500 \mu A \rightarrow 10 A_E$$

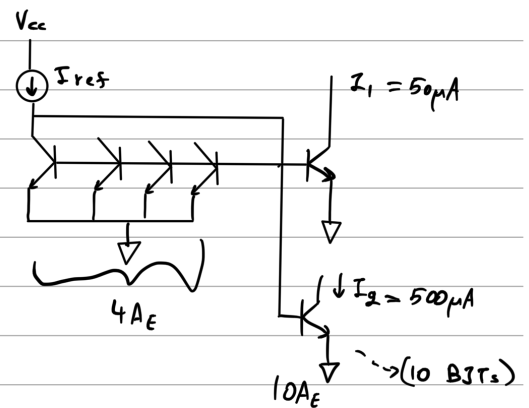


Φαινόμενο Early

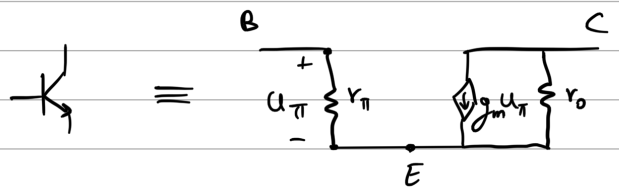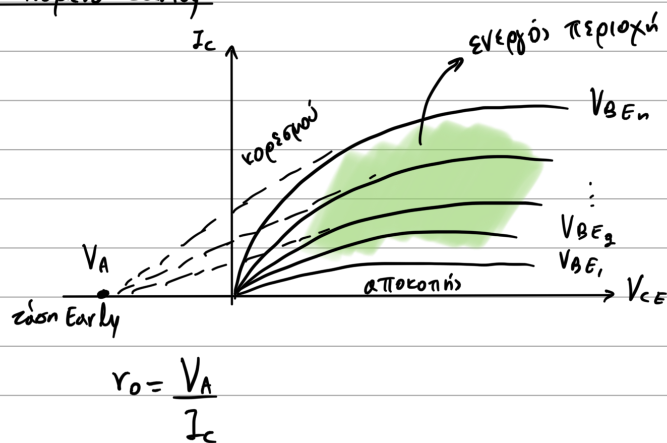


Θεώρημα απορόχησης τηγνίσ

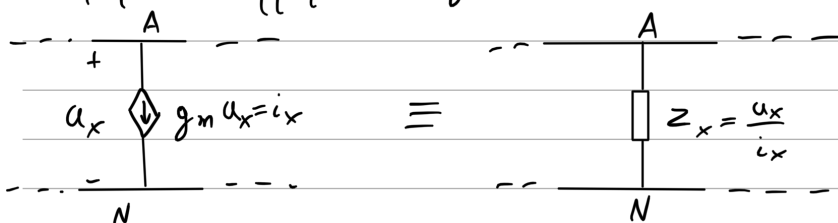

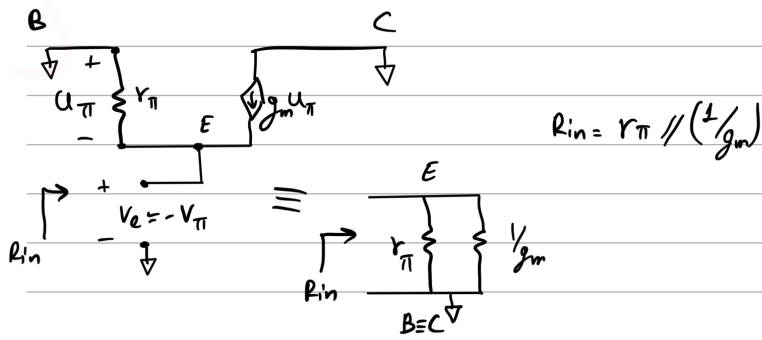


* Δες προηγούμενο μάθημα *

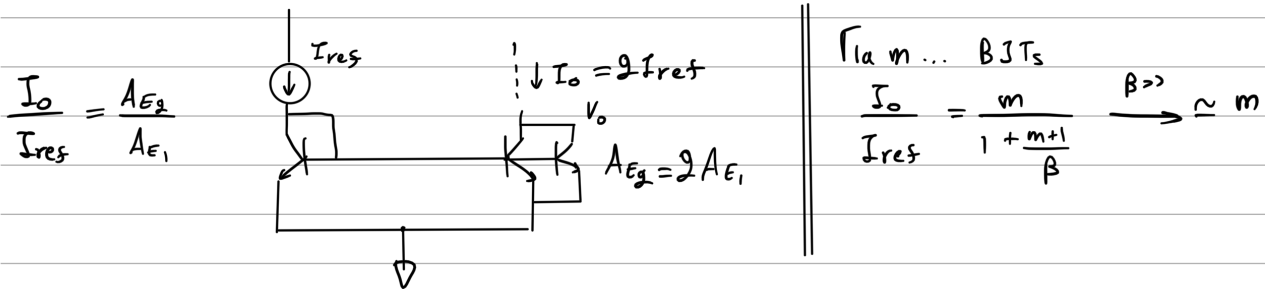


↳ σε περίπτωση που έχουμε m BJTs μΕ Early:

$$I_o = I_{ref} \left(\frac{m}{1 + \frac{m+1}{\beta}} \right) \left(1 + \frac{V_o - V_{BE}}{V_A} \right)$$

Συνολική οδήγηση ρεύματος

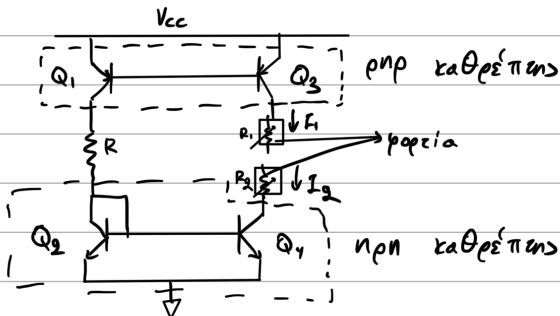


Ενισχυτής CE

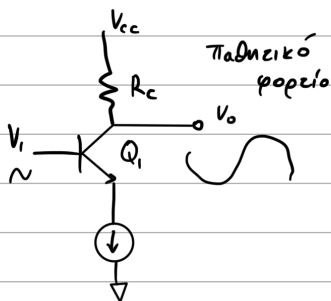


$$A_o \approx -g_m R_c$$

$A_o \uparrow \rightarrow R_c \uparrow \rightarrow$ μειονέκτημα γιατί R_c σημαίνει μεγάλο εμβαδό στην επιφάνεια $S_1 \rightarrow$


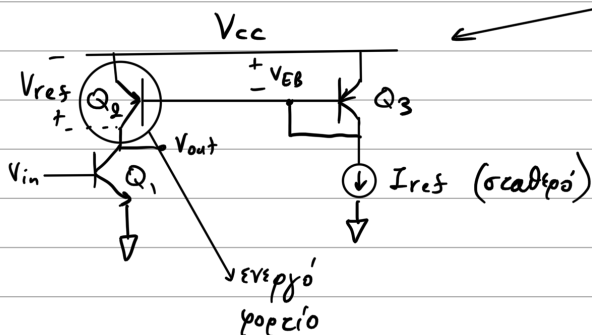
\rightarrow μεγάλο κόστος $\xrightarrow{\text{ΛΥΣΗ}}$ Αντίσταση παθητικού φορτίου με ενεργό BJT



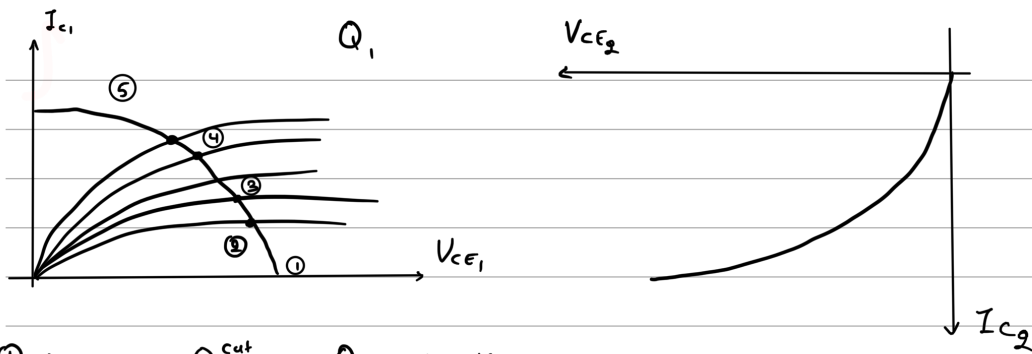
$$I_c \text{ καθορίζει το } g_m = \frac{I_c}{V_T}$$



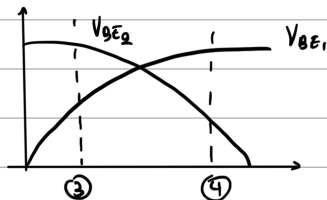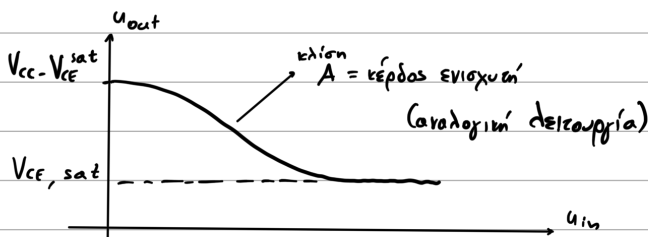- ① $u_1 = 0$ $Q_{1, off}$, Q_2 saturation
- ② $u_1 \uparrow$ $Q_{1, on}$, Q_2 saturation
- ③ - ④ $u_1 \uparrow \uparrow$ Q_1, Q_2 on, ερεπός
- ⑤ $u_1 \uparrow \uparrow \uparrow$ Q_1 saturation




με Φ . Early

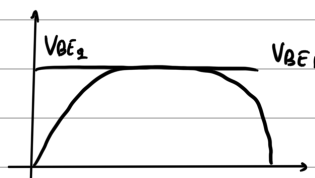

χωρίς Φ . Early

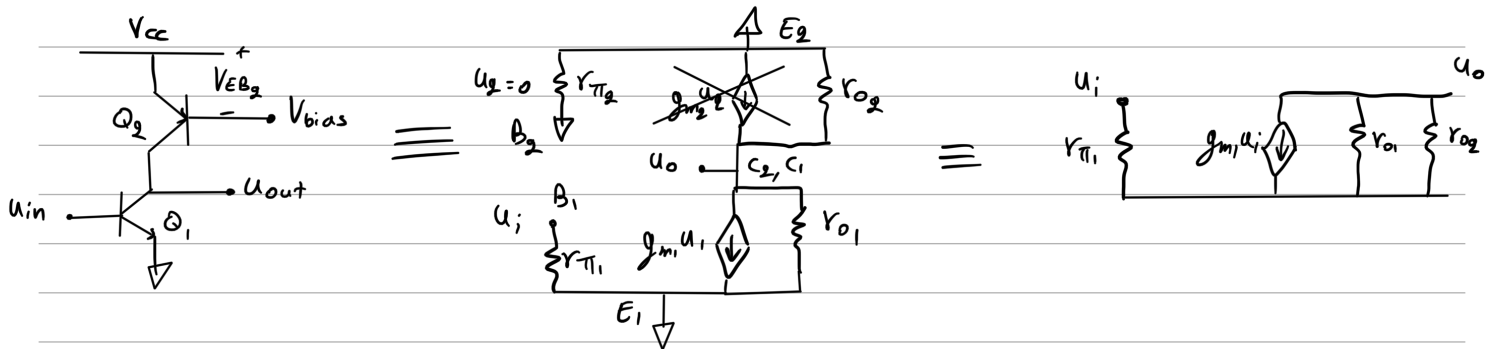
- CC απόλυτος εκπομπός
- CE ενισχυτής τάσης
- CB απομονωτής ρεύματος



$$A_v = \frac{u_o}{u_i} = -g_m (r_{o1} \parallel r_{o2}) \frac{r_{o2} = \frac{V_A}{I_C}}{g_m = \frac{I_C}{V_T}} - \frac{I_C}{V_T} \frac{\left(\frac{V_A}{I_C}\right)^2}{2 \frac{V_A}{I_C}} = -\frac{V_A}{2 V_T} \rightarrow \text{όχι εξάρτηση από } I_C$$

$r_{o1} \quad A_v \gg$

Darlington

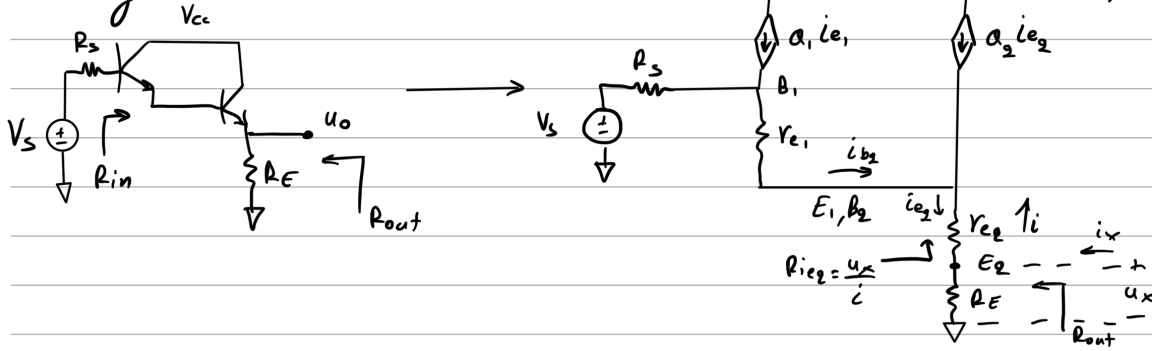

$$R_{out} \equiv \frac{u_x}{i_x} \bigg|_{\substack{u_s=0 \\ R_L \rightarrow \infty}} = R_E \parallel R_{ieq}$$

$$\begin{aligned} i &= -i_{e2} = -(\beta_2 + 1) i_{b2} \\ i_{b2} &= i_{e1} = (\beta_1 + 1) i_{b1} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} i &= -i_{e2} = -(\beta_2 + 1) i_{b2} \\ i_{b2} &= i_{e1} = (\beta_1 + 1) i_{b1} \end{aligned}} \right\} \rightarrow i = -(\beta_1 + 1)(\beta_2 + 1) i_{b1}$$

$$u_x = -i_{b1} R_s - i_{e1} r_{e1} - i_{e2} r_{e2} = -[R_s + (\beta_1 + 1) r_{e1} + (\beta_1 + 1)(\beta_2 + 1) r_{e2}] i_{b1}$$

$$R_{ieq} = \frac{u_x}{i}$$

$$\rightarrow R_{out} = R_E \parallel \left[r_{e2} + \frac{r_{e1} + \frac{R_s}{\beta_1 + 1}}{\beta_2 + 1} \right]$$