
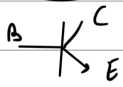






H1 \rightarrow (H2) \rightarrow H3 \rightarrow AVLSI \rightarrow Success!

Transistor

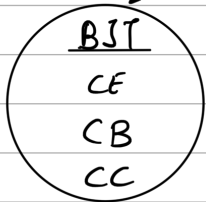

MOS



CS
CG
CD

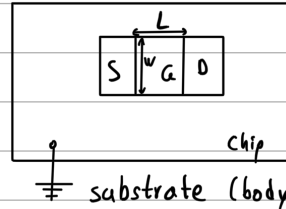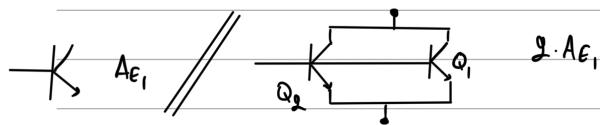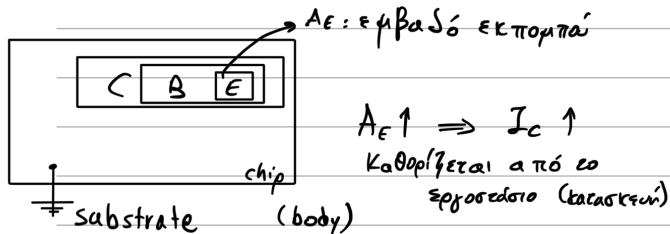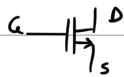

$\frac{W}{L} \uparrow \Rightarrow I_D \uparrow$
W, L ορίζονται από σχεδίαση

BJT: $I_C = f(\exp(V_{BE})) \rightarrow$ ενεργός περιοχή (active region)

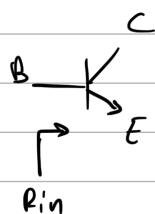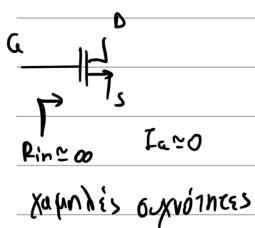MOS: $I_D = f(V_{GS}^2) \rightarrow$ κορεσμός (saturation)





$$\frac{g_m}{I_D} < \frac{g_m}{I_C}$$

Το BJT δίνει καλύτερη ενίσχυση για ίδια καταναλωμένη ενέργεια


Συχνότητα λειτουργίας

Το BJT είναι γρηγορότερο από το αντίστοιχο MOS ίδιας γεωμετρίας

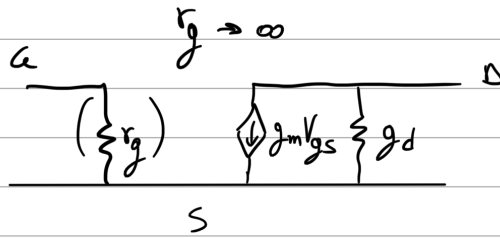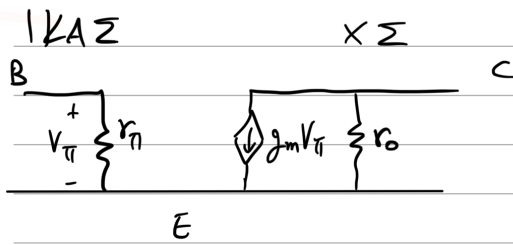π.χ. 90nm BJT \gg 90nm MOS
μέχρι και 22nm MOS



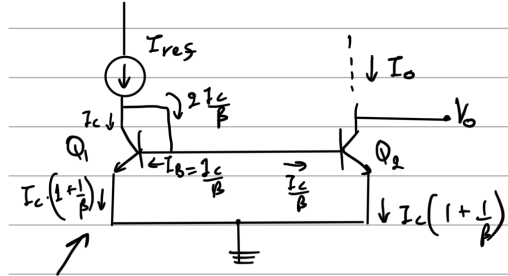
Ανός ραθόεπης πείματος BJT (Current mirror)



$I_o = f(I_{ref})$: καθρέπτισμός

$$I_{ref} = I_c + 2 \frac{I_c}{\beta} = \left(1 + \frac{2}{\beta}\right) I_c \quad \left. \begin{array}{l} I_o = I_c \end{array} \right\} \rightarrow \frac{I_o}{I_{ref}} = \frac{\beta}{\beta + 2} \approx 1 \quad \beta \gg 1$$




Αναγωγή
 I_{ref}

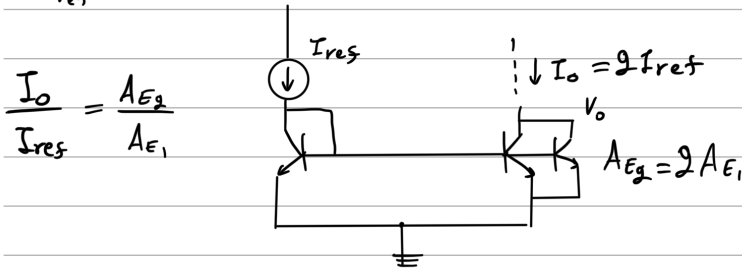

Για m... BJTs

$$\frac{I_o}{I_{ref}} = \frac{m}{1 + \frac{m+1}{\beta}} \xrightarrow{\beta \gg 1} \approx m$$


Διθύρα

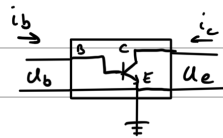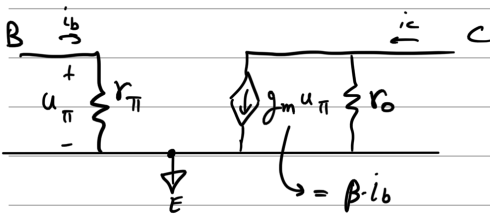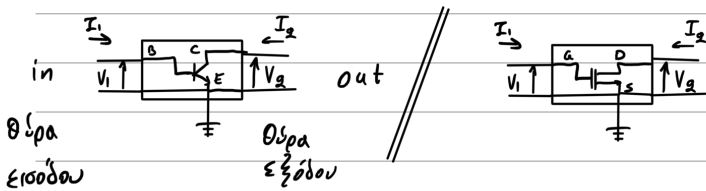

$$u_b = h_{11} i_b + h_{12} u_c \quad r_{\pi} = \frac{u_{\pi}}{i_b} = \frac{u_b}{i_b}$$




$$i_c = h_{21} i_b + h_{22} u_c$$

Θεώρημα Miller


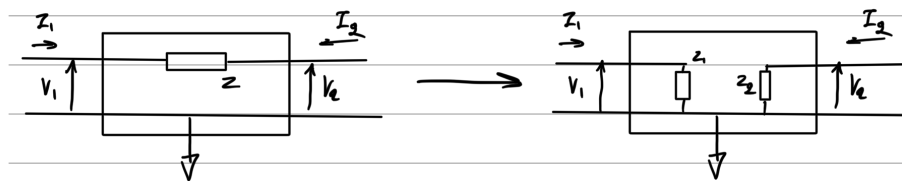


$$Z_1 = \frac{Z}{1 - A_v} \quad , \quad Z_2 = \frac{Z}{1 - \frac{1}{A_v}} = \frac{Z A_v}{A_v - 1}$$

$$A_v = \frac{v_2}{v_1}$$

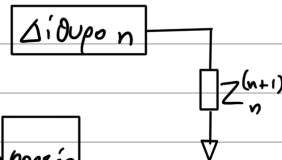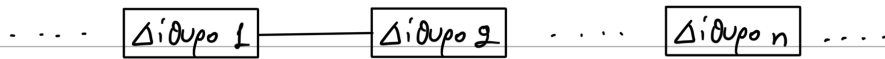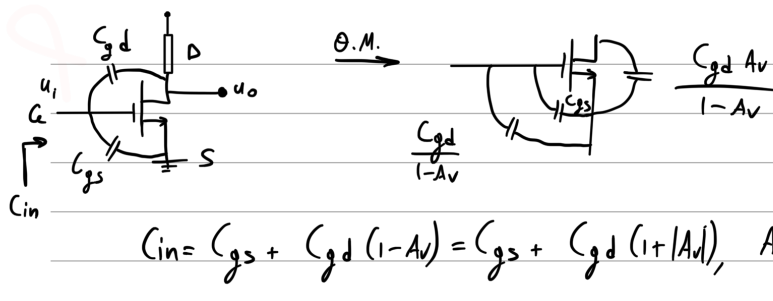

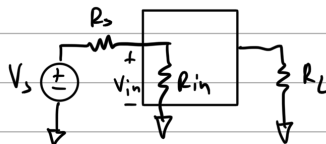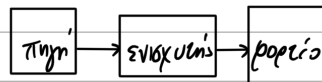Ιδανικός ενισχυτής : $R_i = \infty$
 ζάσης $R_o = 0$




$$V_{in} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} V_s$$

Ενισχυτής Cascode

π.χ. CB + CE

$$\beta_{os} = \beta_1 \beta_2$$

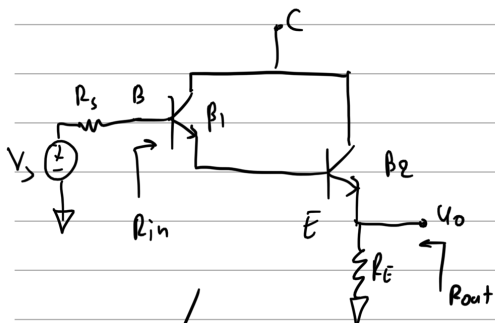


Συνδεσμολογία CC-CC
 Υψηλής απόδοσης αλυσίδα ζάσης

$$R_{in} = (\beta_1 + 1) [r_{e1} + (\beta_2 + 1)(r_{e2} + R_E)]$$

$$r_{\pi} = (\beta + 1) r_e$$
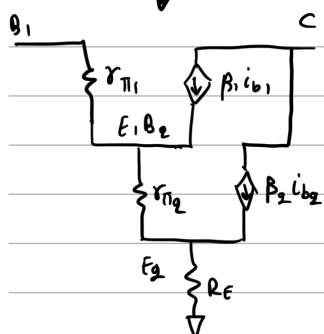
$$R_{out} = R_E \parallel \left(r_{e2} + \frac{r_{e1} + \frac{R_s}{\beta_1 + 1}}{\beta_2 + 1} \right)$$



$$(\beta_1 + 1) i_{b1} \downarrow \left\{ r_{\pi 2} \right\} + i_{b1} \downarrow \left\{ (\beta_2 + 1) r_{\pi 1} \right\}$$