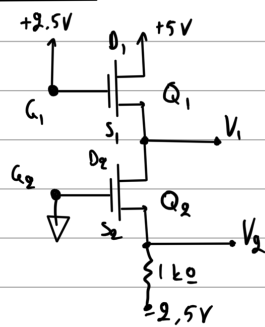


### Άσκηση



$$V_t = 0,9V \quad k_n' \frac{W}{L} = 1,5 \text{ mA/V}^2$$

$Q_1, Q_2$  όμοια

$$\begin{aligned} \text{Κορεσμός: } V_{GS} &> V_{GS} - V_t \\ I_D &= \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_t)^2 \\ k_n &= k_n' \frac{W}{L} \\ k_n' &= \mu_n C_{ox} \end{aligned}$$

Υποθέτουμε λειτουργία σε κορεσμό:

$$V_{GS2} = 0 - V_2 = -V_2 \quad (1)$$

$$V_2 = I_D \cdot 1k\Omega - 2,5V \rightarrow I_D = \frac{V_2 + 2,5}{1k\Omega} \quad (2)$$

$$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS2} - V_t)^2 \xrightarrow{(1) \wedge (2)} V_2^2 + 0,467V_2 - 2,5236 \rightarrow V_2 = -1,84V$$

$$\text{Οπότε } I_D = 0,66 \text{ mA}, \quad V_{GS2} = 1,84V$$

Επειδή  $Q_1, Q_2$  όμοια με ίδιο  $I_D$ :  $V_{GS1} = 1,84V$

$$V_1 = 2,5 - 1,84 \rightarrow V_1 = 0,66V$$


$$V_{DS1} = 5 - 0,66 = 4,34V$$

$$V_{GS1} - V_t = 1,84 - 0,9 = 0,94V$$

$$V_{DS1} > \underbrace{V_{GS1} - V_t}_{V_{ov}} \rightarrow \text{κορεσμός}$$

$$V_{ov} = V_{GS} - V_t$$

### Άσκηση

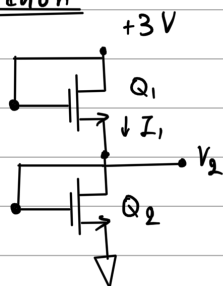

$$\mu_n C_{ox} = 270 \text{ } \mu\text{A/V}^2$$

$$L = 1 \mu\text{m} \quad V_t = 0,5V$$

$$\bullet I_1?, V_2?$$

$$W = 3 \mu\text{m} \quad Q_1, Q_2 \text{ } \acute{\alpha}\mu\omicron\iota\alpha$$

$$(\text{Κορεσμός}) \quad \hookrightarrow \acute{\alpha}\iota\delta\iota\omicron \text{ } I_D$$

Όμοια  $Q_{1,2}$  και ίδιο  $I_D \rightarrow V_{GS1} = V_{GS2} = V_{GS}$

$$3V = V_{GS1} + V_{GS2} = 2V_{GS} \rightarrow V_{GS} = 1,5V \rightarrow V_2 = V_{GS} = 1,5V$$

$$I_1 = I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{ov}^2 = \frac{1}{2} 270 \frac{3}{1} (1,5 - 0,5)^2 \rightarrow I_1 = 405 \mu\text{A}$$