

31.03.22


Thursday, 31 March 2022

12:49 PM


$$I_0 = I_s \cdot e^{V_0/nV_T}$$

$$V_0 = nV_T \ln\left(\frac{I_0}{I_s}\right)$$
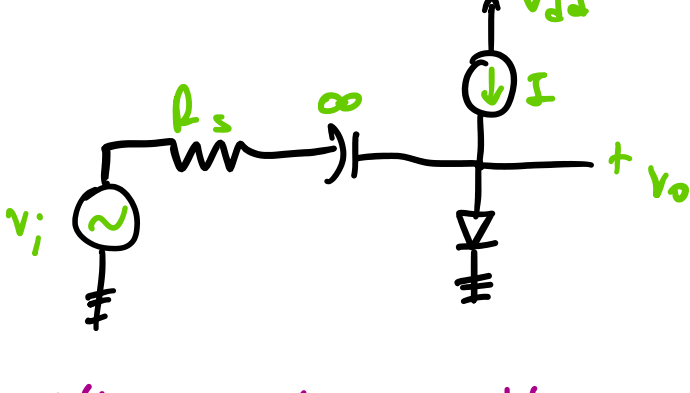
$$\frac{\partial V_0}{\partial I_0} = nV_T \frac{I_s}{I_0} \cdot \frac{1}{I_s} = n \frac{V_T}{V_0} = r_d$$




$$N\delta o: V_o|_{ac} = \frac{nV_T}{nV_T + IR_s}$$

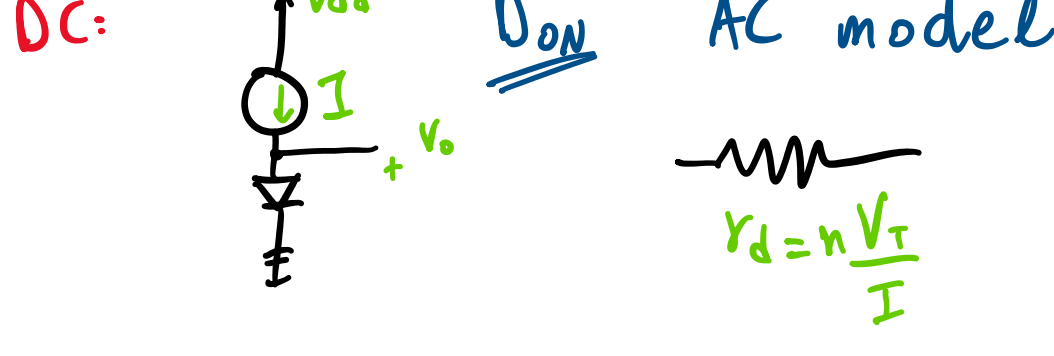

AC ισοδύναμο:

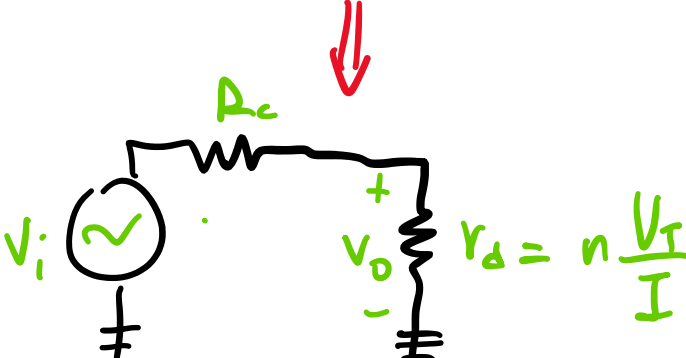- DC πηγές τάσης: βραχυκύκλωμα
- DC πηγές ρεύματος: ανοιχτοκύκλωμα
- Οι άπειροι πυκνωτές: βραχυκύκλωμα






Από διαίρεση τάσης:


$$V_o = V_i \frac{r_d}{r_d + R_s} = \frac{\frac{nV_T}{I} V_i}{\frac{nV_T}{I} + R_s}$$

Συνάρτηση μεταφοράς


$$\frac{V_o}{V_i} = V_o|_{ac} = \frac{nV_T}{nV_T + IR_s}$$

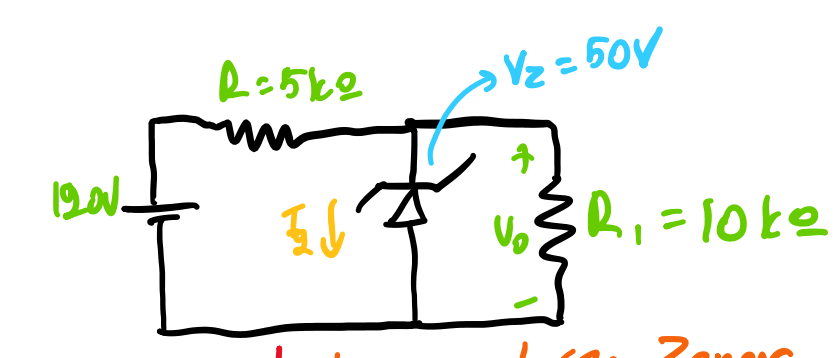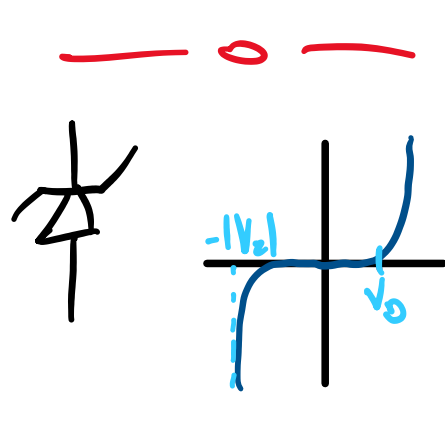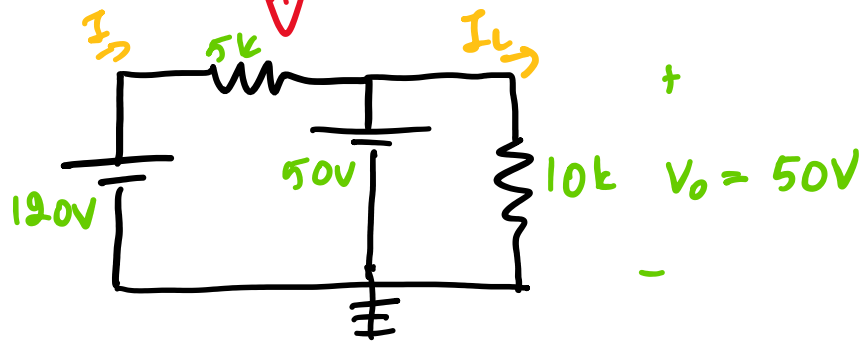λειτουργεί ως Zener γιατί  $80 > 50$ 

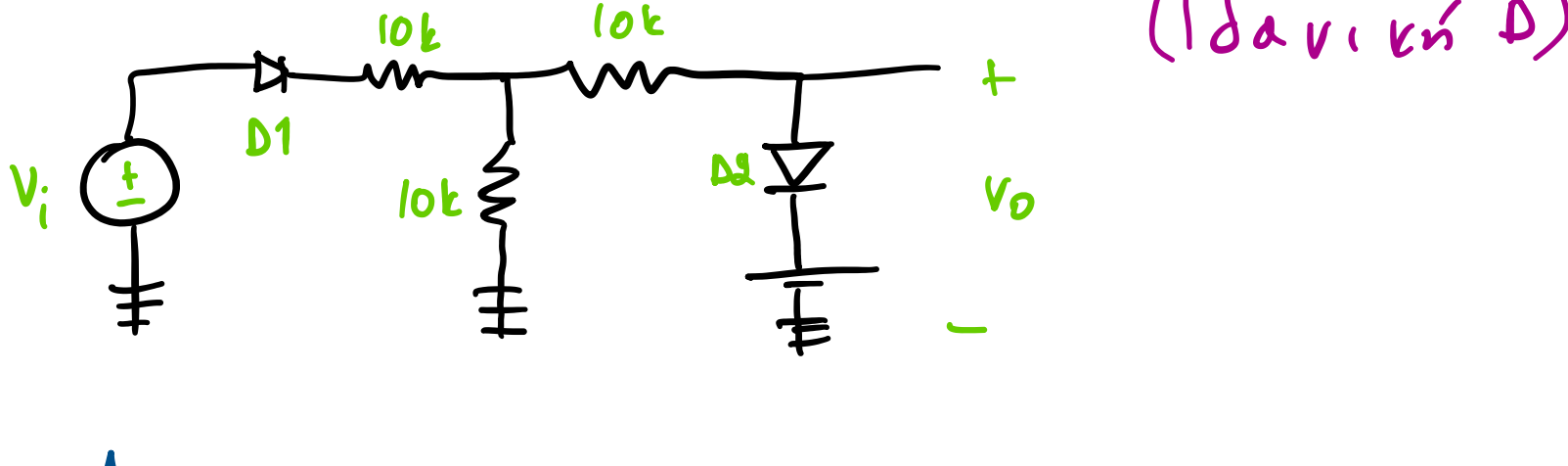
$$I = I_Z + I_L \Rightarrow \frac{120 - 50}{5k} = \frac{50}{10k} + I_Z \Rightarrow I_Z = 9mA$$







- $A_v$   $V_i \rightarrow -\infty$

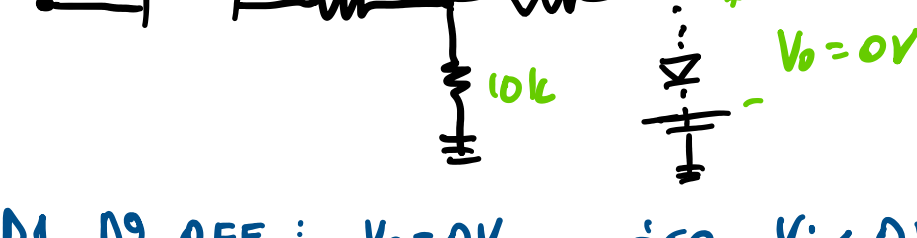Αρα  $D1, D2$  OFF:  $V_o = 0V$ , όσο  $V_i \leq 0V$ 

- $A_v$   $V_i \geq 0V$ :

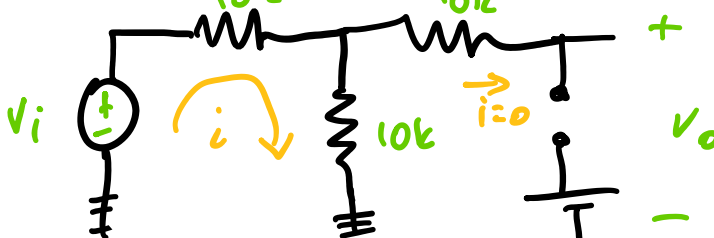D1 ON


$$V_o = \frac{V_i}{2} \text{ μέχρι } V_o \geq 10V \Rightarrow V_i = 20V$$

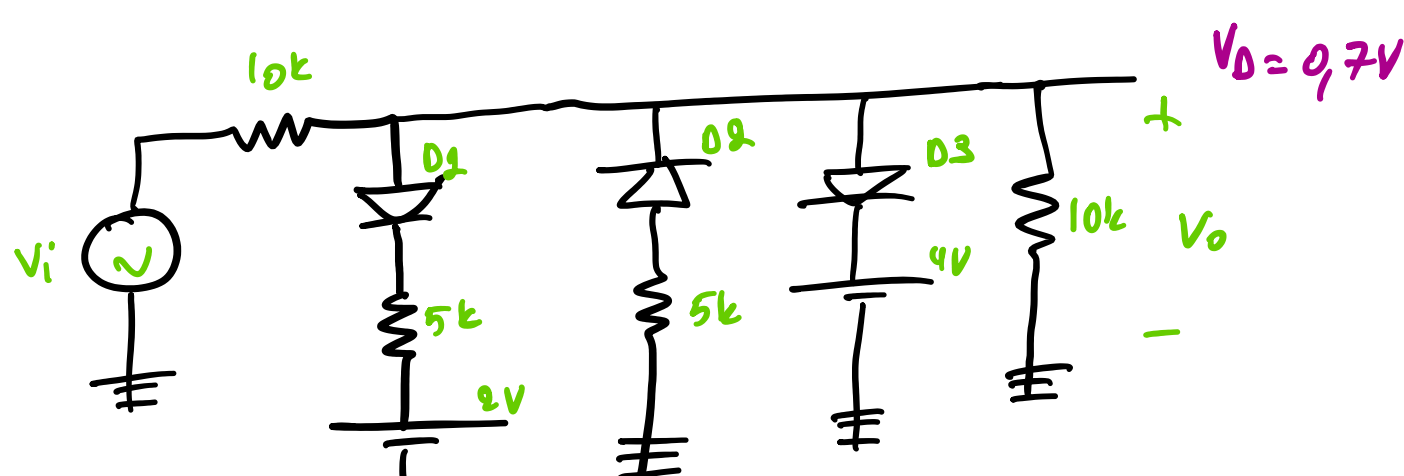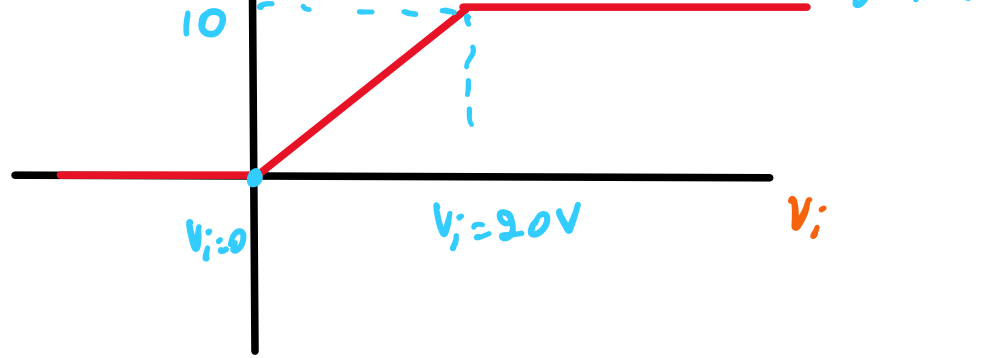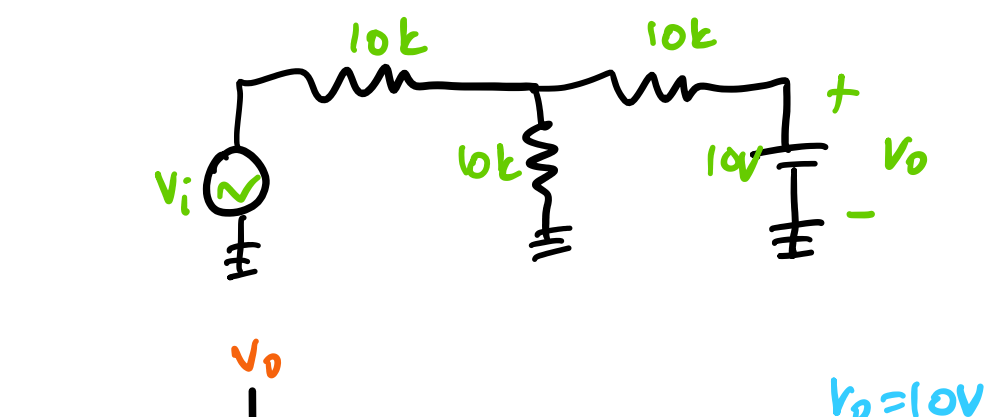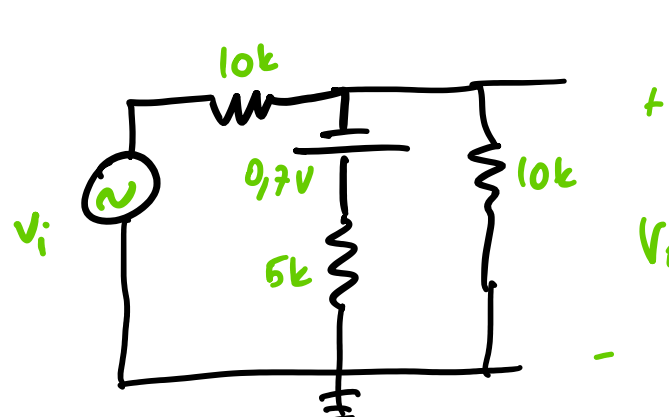Για  $V_i \geq 20V$ Για  $V_o \leq -0.7V$ :I  $D1, D3$  OFF $D2$  ON

$$V_o = \frac{1}{4} V_i - \frac{0.7}{2} \Rightarrow V_i \leq -1.4V$$


II Για  $V_i \geq -1.4V$ 

όλεις OFF

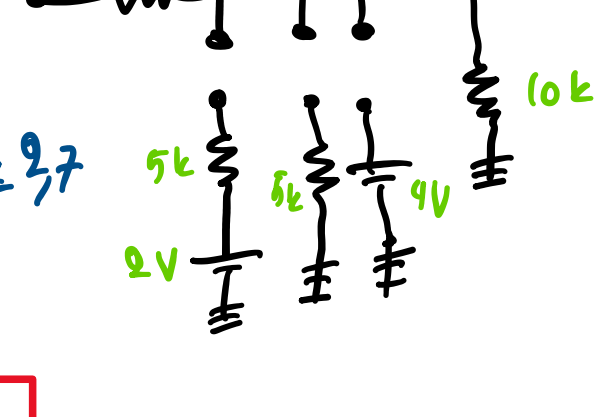


$$V_o = \frac{V_i}{4} \text{ όσο } V_o \leq 0.7$$

$$-1.4 \leq V_i \leq 5.4$$

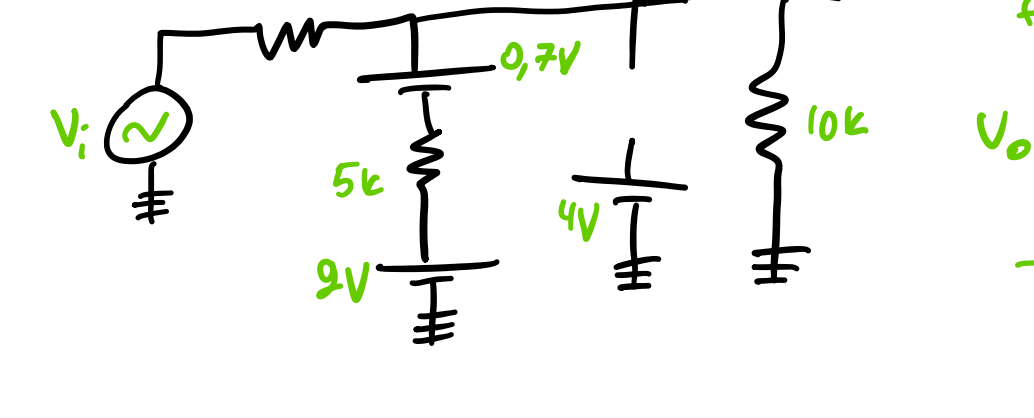III  $D2$  ON $D1, D3$  OFF

$$V_o = \frac{1}{4} V_i + \frac{0.7}{2}, \text{ όσο } V_o \leq 4 + 0.7V$$

$$5.4 \leq V_i \leq 13.4V$$

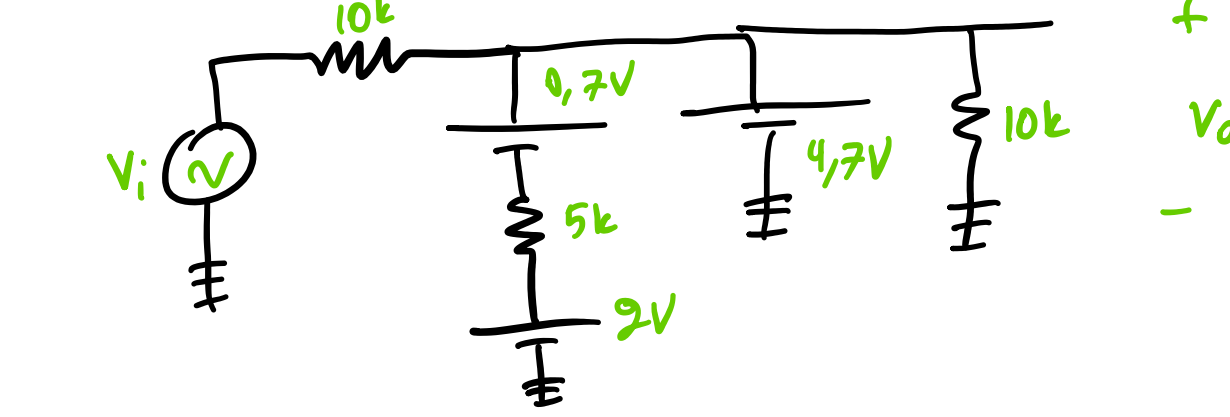IV  $D1, D3$  ON $D2$  OFF

$$V_o = 4.7V$$

$$V_i \geq 13.4V$$

Σύνοψη

