
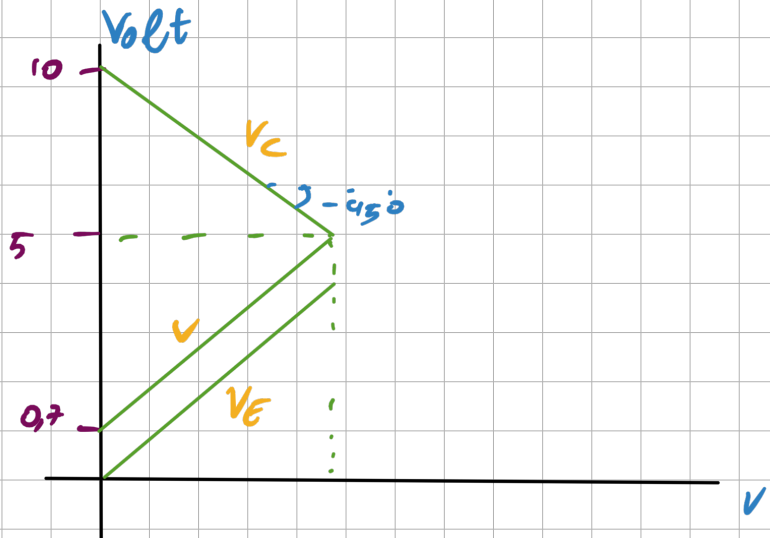


05.05.22


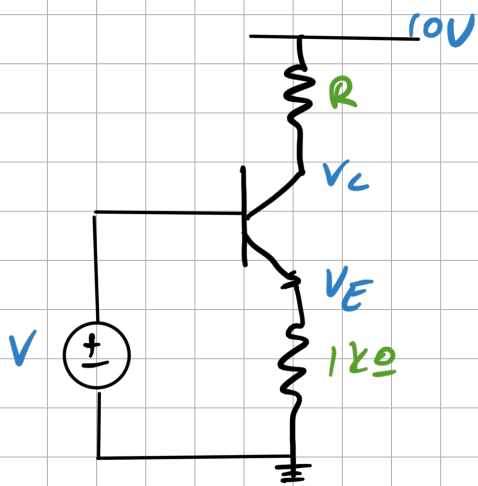


$$i_E = \frac{V - 0,7}{1k\Omega}, \quad i_C = \frac{\beta}{\beta + 1} i_E$$

$$V_C = 10V - \left( \frac{V - 0,7V}{1k} \right) \cdot R$$

$$\frac{aR}{1k} = 1 \Rightarrow R = \frac{1k}{a} \Rightarrow a = 0,98 \Rightarrow R \approx 1020\Omega$$

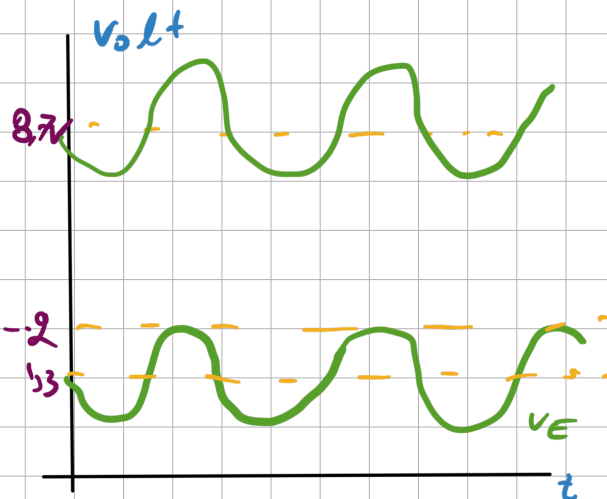
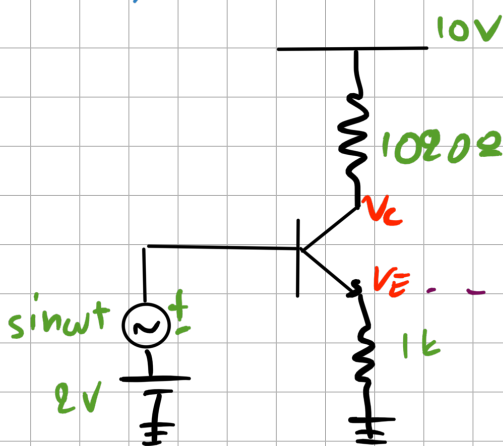
$$\beta \approx 50, \quad a \approx 0,98$$






$$V_C = 10V - (u - 0,7V) = 9$$

$$= 10,7V - u$$

$$V_E = u - 0,7V$$

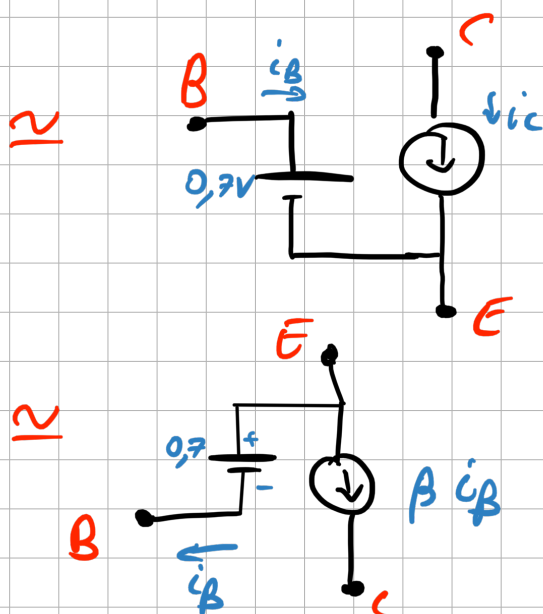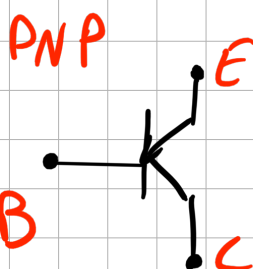
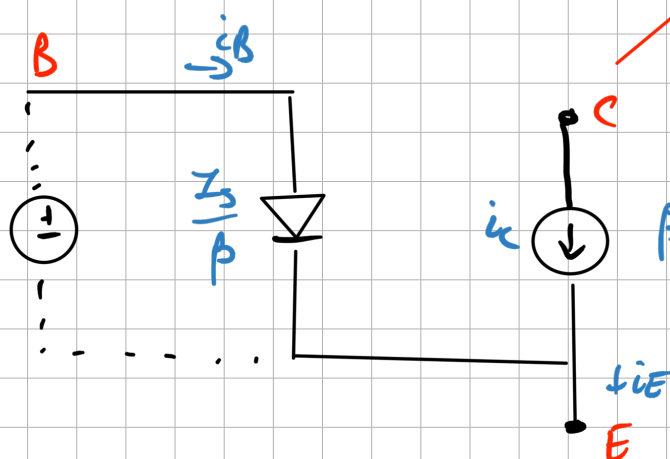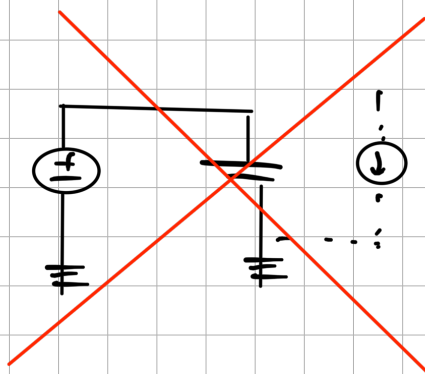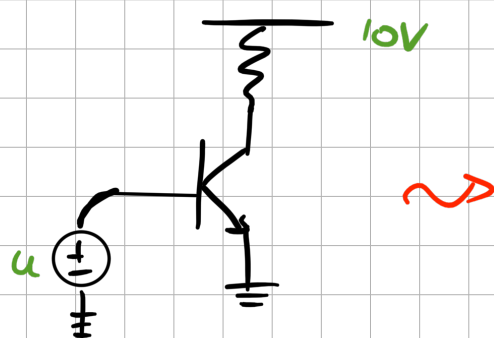
$$V_{BE} \approx 0,7V \quad , \quad i_C = \beta \cdot i_B$$



$\beta I_B = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \sim 25 \text{ mV}$   
 $10^{-15}$   
 $\therefore (e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1)$



$$\frac{I_S}{\beta} e^{V_{BE}/V_T}$$

$$i_C = \beta i_B, \quad i_E = i_B + i_C = (\beta + 1) i_B$$

$$I_S = I_{S0} \cdot A_E$$

$10^{-12} A - 10^{-19} A$   $\hookrightarrow$  εξαρτάται από το  $T$




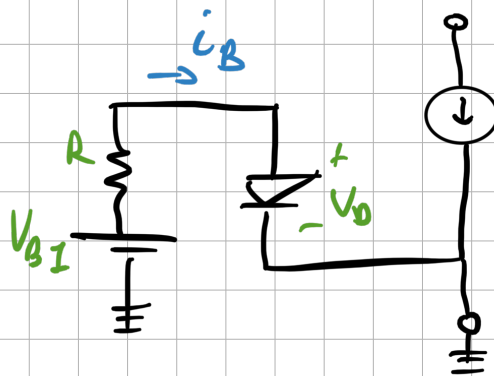
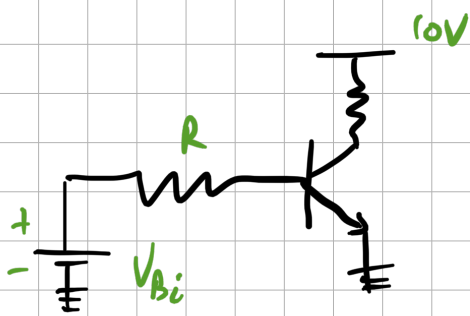
$$V_T = \frac{kT}{q} \approx 25\text{mV} \quad (300\text{K})$$




$$V_{B1} - R i_B - V_0 = 0$$

$$i_B = \frac{I_s}{\beta} e^{V_0/V_T} \Rightarrow V_B = V_T \ln\left(\frac{\beta i_B}{I_s}\right)$$
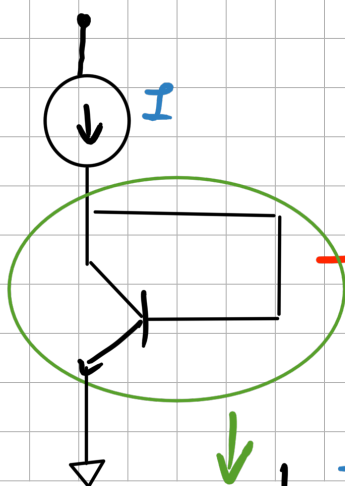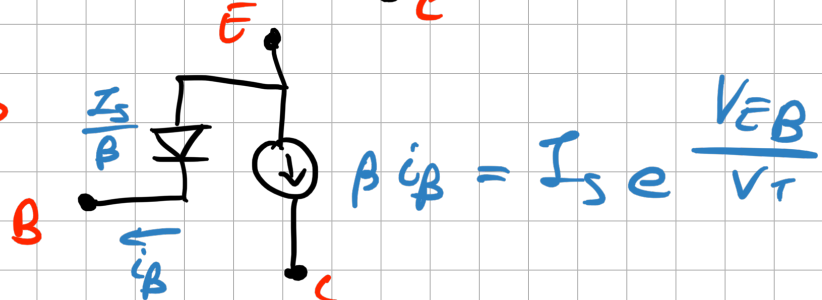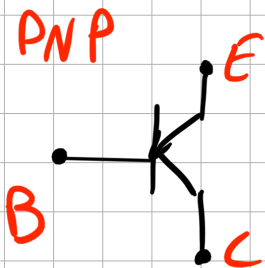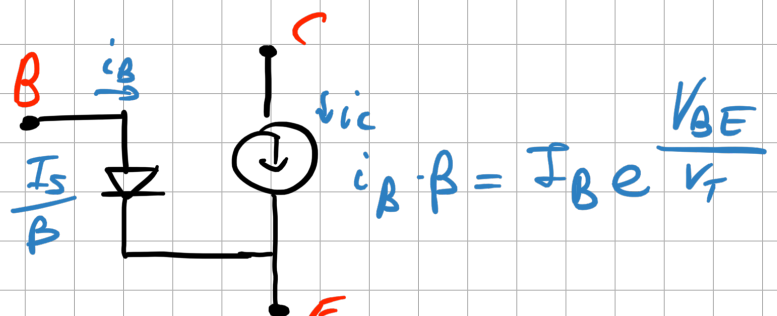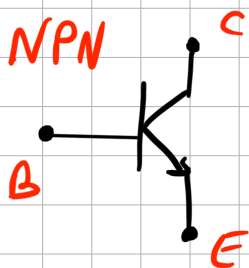
$$V_{B1} - R i_B - V_T \ln\left(\frac{\beta i_B}{I_s}\right) = 0$$



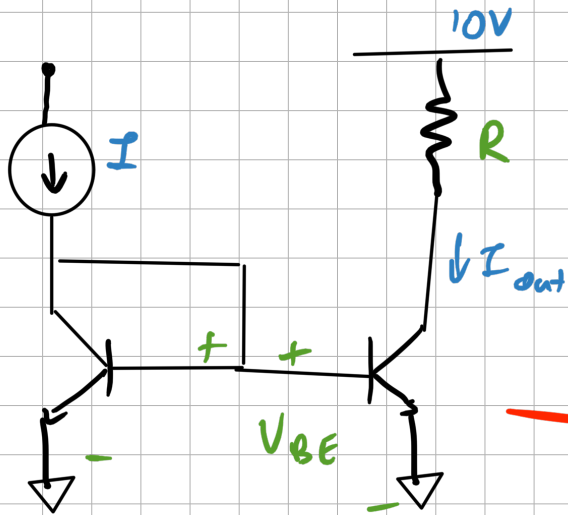
$$\begin{aligned} I &= i_B + i_c = \beta i_B \\ &= (1 + \beta) i_B = \\ &= (1 + \beta) \frac{I_s}{\beta} e^{V/V_T} = \\ &= \frac{I_s}{\alpha} e^{V/V_T} \end{aligned}$$



$$I \Rightarrow V_{BE} \Rightarrow I_{out}$$

$$I = I_s \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) = I_s \frac{\beta + 1}{\beta}$$


$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$

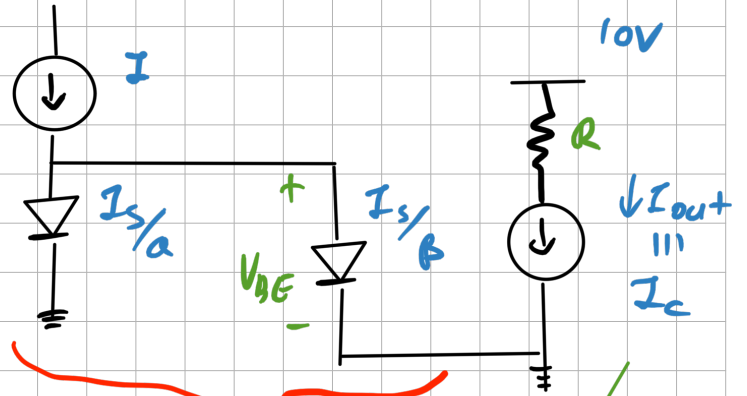


$$I = \frac{\beta + 1}{\beta} I_s e^{V_{BE}/V_T}$$

$$I_c = I_s e^{V_{BE}/V_T} = I \cdot \frac{\beta}{\beta + 1}$$
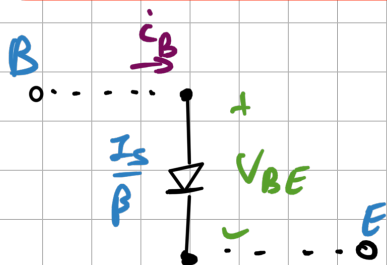
$$V_{BE} = V_T \ln \left( \frac{I}{I_s} \cdot \frac{\beta}{\beta + 1} \right)$$



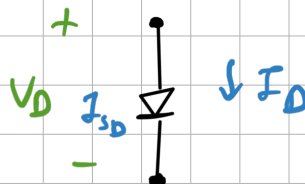
$$i_B = \frac{I_s}{\beta} e^{V_{BE}/V_T}$$



$$I_D = I_{s0} \cdot e^{V_D / (n \cdot V_T)}$$

$n = 1 \text{ to } 2$

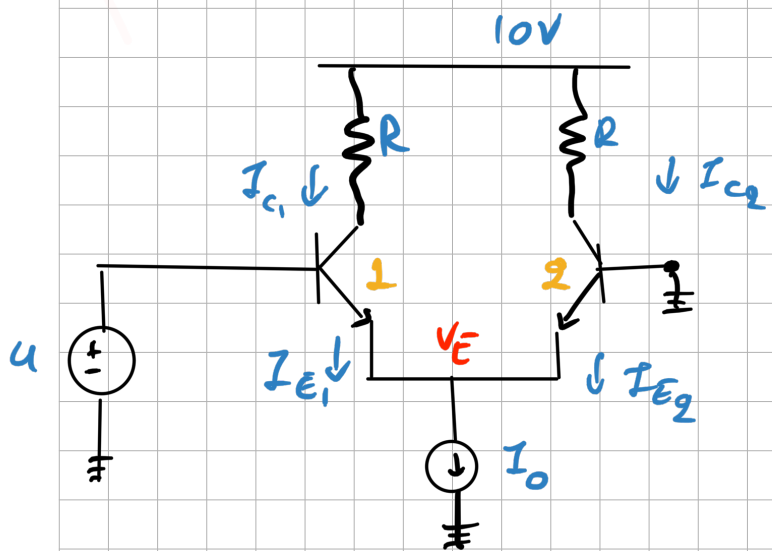

$I_{C1} ?$

$I_{C2} ?$

$$I_O = I_{E1} + I_{E2}$$